

P

Pracuje tudíž lampa následovně. Oscilační okruh $L_2 C_2$, dodává na mřížku detekční lampy mřížkovým kondensátorem C_m střídavé napětí, odpovídající anténou zachycené modulované vlně. Při větších rozkmitech tohoto napětí, shromažďuje se na mřížce větší množství záporných elektronů, její záporný náboj se zvětšuje a anodový proud klesá. Při zmenšení rozkmitů (amplitut) přichází na mřížku menší počet elektronů, množství jich na ni ubývá následkem stálého odtekání odporem R_m na kathodu. Zmenšuje se tedy záporný potential mřížky, tato méně překáží průchodu elektronů z kathody na anodu a anodový proud stoupá. Kolísání anodového proudu při tom odpovídá nízkofrekvenčním kmítům, které obsahuje modulovaná vysokofrekvenční vlna a toto kolísání můžeme převést na kmity membrány telefonu, zapojíme-li jej do anodového vedení lampy.

Poněvadž však oscilační okruh $L_2 C_2$ dodává mřížce napětí vysokofrekvenční, působí toto na anodový proud lampy a vyvolává v něm sesílené vysokofrekvenční kmity, které ovšem nepouštíme do sluchátek, neboť způsobily by v nich šum, šramot, nýbrž odvádime je kondensátorem vhodné velikosti přímo na kathodu.

V našem přijimači, chceme-li dosíci hlasité reprodukce, nezapojujeme sluchátka neb amplion hned za detekční lampu, do jejího vedení, nýbrž odvádime nízkou (tónovou) frekvenci vysokofrekvenční tlumivkou VT_1 , k nízkofrekvenčnímu transformátoru N_{Tr} , pro další sesílení (viz schema obr. 1.). Vysokou frekvenci, pro kterou tlumivka klade příliš veliký odpor a nepropouští ji, odvádime na kathodu lampy částečně kondensátorem C_a , částečně t. zv. zpětnovazební neb reakční cívku L_R a otočným kondensátorem C_R , jehož rotor jest spojen se stínícím plechem a tím i s kathodou.

Cívka L_R je induktivně vázána s cívkou L_2 , neboť je s touto vinuta na jedné kostře úplně stejně, jak jest tomu u cívek L_A a L_1 . Poněvadž reakční cívku L_R prochází sesílené detekční lampou vysokofrekvenční kmity, které má okruh $L_2 C_2$, působí cívka L_R induktivně na cívku L_2 tak, že sesiluje její kmity, (ještě více rozkmitá okruh $L_2 C_2$). Následkem toho přichází na mřížku větší střídavé napětí, zvětší se kmity anodového proudu a tím stoupne účinek reakční cívky na cívku L_2 , jejíž oscilace se zase zvětší, atd.

Je to princip t. zv. zpětné vazby.

Zpětná vazba dovoluje mnohonásobně zvětšiti kmity anodového proudu detekční lampy a tím dosáhnouti mnohonásobného sesílení reprodukce, zachycené vysílací stanice. Velikost tohoto sesílení, čili velikost zpětné vazby, regulujeme změnou velikosti kapacity reakčního kondensátoru C_R . Zvětšujeme-li otočením jeho rotoru kapacitu, zvětší se procházející tímto a tím i cívkou L_R vysokofrekvenční proud a tímto zvětší se i účinek reakční cívky na cívku L_2 . Dosahujeme tím většího sesílení. Naopak, otočením rotoru na druhou stranu, zpětná vazba a sesílení se zmenšuje.

Konstruktivní provedení druhého oscilačního okruhu.

K vůli zjednodušení stavby přijimače, zvolil jsem provedení druhého oscilačního okruhu (L_2 , C_2), úplně stejně jako prvního (L_1 , C_1). Cívky L_R a L_2 mají stejný počet závitů, rozměry a umístění jako cívky L_A a L_1 .

Jediným rozdílem bude to, že v případě použití cívek s nožičkami a podstavců dle obr. 4., pořádek spojení konců vinutí s nožičkami se poněkud změní. Začátek vinutí cívky L_R (dolní její konec) vedeme k nožičce 1 (viz obr. 3.) konec k nožičce 5. Začátek cívky L_2 (také její dolní konec) spojíme s nožičkou 6. střed s nožičkou 4. konec s nožičkou 3.


Při použití nevýměnných cívek (bez spojovacích nožiček a podstavců) začátek vinutí L_R vedeme k statoru reakčního kondensátoru, konec na anodu detekční lampy. Začátek vinutí L_2 vedeme na stator kondensátoru C_2 a na blokový kondensátor C_5 , přenášející kmity od vysokofrekvenční lampy. Konec cívky L_2 (horní konec) spojíme s roforem kondensátoru C_2 neb se stínicím plechem, na nějž je rotor připojen zároveň s roforem kondensátoru C_1 . Střed cívky L_2 vedeme k mřížkovému kondensátoru C_m .

**Veškeré součásky ku stavebnici „TITAN“
dodali autoru této brožurky fmy:**

RADIO-HAUEL

RADIOTECHNA

Nízkofrekvenční sesílení.

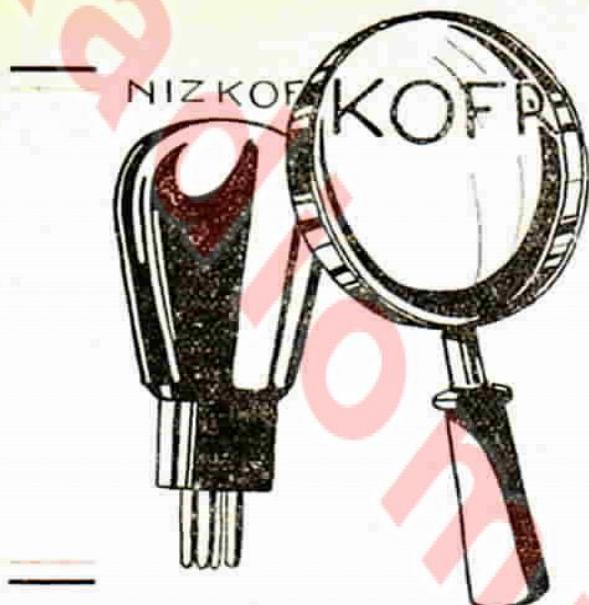

větší odpor, čím vyšší frekvenci má proud. Na základě toho konstruuji se vysokofrekvenční tlumivky tak, aby pro vysokofrekvenční proudy měly příliš velký odpor a tyto nepropouštěly, kdežto pro stejnosměrné proudy a proudy nízkofrekvenční poskytovaly skoro volný průchod.

Nízkofrekvenční kmity, procházející primerním vinutím transformátorů, vyvolávají střídavé magnetické pole v železných plechách, z nichž sestává jádro transformátoru, a toto pole indukuje v sekunderném vinutí střídavé napětí, které, jak jest zřejmo ze schématu, přenáší se na mřížku poslední sesilovací lampy (koncové).

Teoreticky řečeno, napětí indukované magnetickým polem na koncích sekunderního vinutí, je tøikrát větší než napětí na koncích primáru, kolikrát jest větší poèet závitù sekundáru, než poèet závitù primáru. Udává nám tedy pomér poètu závitù sekundáru a primáru sesilovací úcinek transformátoru.

Cím větší bude tedy převodový pomér transformátoru, tím většího sesílení dá se jím dosáhnouti. V praxi jest však velmi obtížné, zhotovirti transformátor o velkém převodovém pomérnu, aby se tak nestalo na úkor čistoty a věrnosti reprodukce.

Mimo to vlastní kapacita vinutí transformátoru nedovoluje dosáhnouti velkého transformaèního poměru (sesílení).

Proto se obyèejnì omezuje, zvláštì při větších výkonech, přenášených transformátorem, na pomérně malý pomér. Nejcastìji používaný v praxi pomér vinutí bývá 1:3, až 1:5. Poslední lampa pracuje normálnì jako každá sesilovací elektronová lampa.

Na anodu lampy přivádí se vysoké napětí 150 až 200 voltù z eliminatoru prostřednictvím reproduktoru, zapojeného mezi zdíèky R

Kmity slyšitelné frekvence (nízkofrekvenční), vypracované detekèní lampou z přicházejících k ní modulovaných vysokofrekvenčních kmitù, procházejí tlumivkou $V T_2$ a primárem nízkofrekvenčního transformátoru (NTr.). Touž cestou je dodáváno na anodu detekèní lampy anodové napětí z eliminátoru. Vysokofrekvenční tlumivka $V T_1$ (L_2) (jakož i tlumivka $V T_2$ L_1) má velký poèet závitù ze slabého drátu. Každá tlumivka kladé střídavému proudu tím

(viz obr. 1.). Při rozžhavení vlákna lampy začínají elektrony přecházet z tohoto na anodu a tím vzniká anodový proud. Nízkofrekvenční střídavé napětí, dodávané sekundárem transformátoru na její mřížku, vyvolává v anodovém proudu sesílené elektrické kmity, které procházejí reproduktorem.

Aby reprodukce byla čistá a věrná (nezkreslená), musí být tyto kmity jen v přímé části charakteristiky a sice v její části záporné, t. j. mezi body d a f (viz obr. 8.). Abychom toho dosáhli, převádíme střední polohu kmitů do bodu C (ležícího uprostřed mezi d a f) tím způsobem, že dáme na mřížku záporné napětí (t. zv. předpětí), odpovídající tomuto bodu. V našem případě máme dátí předpětí — 10 voltů. Pak nepřicházejí-li na mřížku žádné kmity, bude anodový proud mít stálou hodnotu, mA 20. Přiváděme-li na mřížku střídavé napětí, vyvolává toto v anodovém proudu kmity symetrické k střední její poloze, (t. j. k bodu C.). Vrcholy těchto kmitů nesmí sahati až za body d a f, neboť čistota reprodukce by se tím zhoršila. Má tedy lampa určitou mez maximální síly reprodukce, kterou nemůže přesahovat, chceme-li mít čistý a nezkreslený přednes. Zkreslení reprodukce může zaviniti také použití nevhodného mřížkového předpětí. Dáme-li na mřížku předpětí větší než normální, (na př. — 15 voltů), budou dolní vrcholy kmitů anodového proudu uřezávány dolním ohybem charakteristiky. Nastane tím zkreslení reprodukce. Bude-li naopak mřížkové předpětí menší než normální, zasáhnou vrcholy silnějších kmitů mřížkového napětí do kladné části charakteristiky (v pravo od svislé osy).

Budě pak dostávat mřížka v určitých okamžicích kladný náboj, který přitahuje záporné elektrony letící od katody k anodě. Vznikne tím mřížkový proud a nastává deformace kmitů proudu anodového, která právě zavínuje zkreslení.

Z tohoto lze usouditi, že použitím správného mřížkového předpětí, dá se docílit čisté a věrné reprodukce, při největší její síle. Platí to zejména pro lampy, určené pro nízkofrekvenční sesílení. Stíněná lampa v našem přijimači, vyžaduje též pro správnou funkci malé, záporné předpětí asi $1\frac{1}{2}$ voltu). Lampa detekční nepotřebuje záporného napětí na mřížce, ba dokonce dává se tam mírné kladné napětí. U lamp na stejnosměrný proud, pro tento účel spojuje se na př. mřížka mřížkovým odporem s kladným polem žhavicího proudu. Tato vlastnost detekční lampy vysvětluje se tím, že pro splnění své funkce musí detekční lampa, jak jsme již viděli, mít mřížkový proud (dopadání elektronů na mřížku), což je možné jen při kladném náboji na mřížce neb při velmi malém záporném

**Autorem vyzkoušené a dle jeho speciálních návrhů
připravené součástky mají výhradně na skladě firmy:**

RADIO-HAUEL

RADIOTECHNA

Reprodukce.



ní lampy, takže tímto prochází nízkofrekvenční elektrické kmity, vyvolané v lampě. Následkem toho ve středu vinutí vzniká střídavé magnetické pole, které s každým kmitem sesiluje neb seslabuje magnetismus v magnetu. Tento pak více neb méně přitahuje membránu a uvádí ji do kmitavého pohybu, přesně odpovídajícího nízkofrekvenčním elektromagnetickým kmítům, vypracovaným přijímačem z nosné modušované vlny, zachycené anténou. V praxi však neopatrují se vinutím magnety, nýbrž polové nástavce zhotovené z měkkého železa a upevněné na koncích magnetu, takže membrána nachází se mezi nimi.

Celý radiový přenos na vzdálenost, představujeme si asi takto: membrána microfonu vysílací stanice uvádí se do kmitavého pohybu způsobeným zvukem hudbou neb řečí. Tyto kmity, přepracované vysílací stanicí v elektromagnetické kmity, šíří se od její antény do prostoru a jsouce zachyceny anténou přijímače, přeměňují se tímto na kmity membrány reproduktoru neb sluchátek, úplně shodné s kmity membrány microfonu. Slyšíme tudíž v sluchátkách neb v reproduktoru vše, co se děje před microfonem vysílací stanice.

V dnešní době užívá se obyčejně u elektromagnetických reproduktorů místo železné membrány železné kotvy (jazyček), pevně spojené s vlastní membránou, kuželového neb jiného tvaru (z plátna, papíru a j. materiálu.). Dociluje se tím silnější, čistší a přirozenější reprezentace.

Tyto reproduktory provádějí se jako dvou i více polové, podle počtu polů, použitých při tom magnetů.

V poslední době často se užívá, zvláště pro silnou reprodukci, tak zv. elektrodynamických reproduktorů. Tyto místo kotvy mají


Jako poslední etapa přepracování anténou zachycených elektromagnetických kmítů, jest převádění jich po náležitém sesílení na slyšitelné kmity okolního vzduchu. Děje se tak ve sluchátkách neb v produktoru.

Potřebné k tomu zařízení sestává v principu z magnetu, ovinutého velkým počtem závitů isolovaného drátu a z membrány, umístěné v malé vzdálenosti od polu magnetu. Vinutí magnetu je zapojeno do anodového okruhu posled-

lehkou cívku, s vinutím ze slabého drátu. Cívka je pevně spojena s kuželovou membránou a pohybuje se v silném magnetickém poli, mezi póly magnetu (permanentního neb elektromagnetu). Elektrické kmity od poslední lampy přijímače, probíhají závity této cívky, která se tím uvádí do kmitavého pohybu, přenášeného spojenou s ní membránou do okolního vzduchu.

Reprodukce elektrodynamických amplionů je neobyčejně čistá a věrná a konstrukce jejich, dovoluje zpracování v jednom amplionu značně větších výkonů než u reproduktorů elektromagnetických.

Eliminátor.

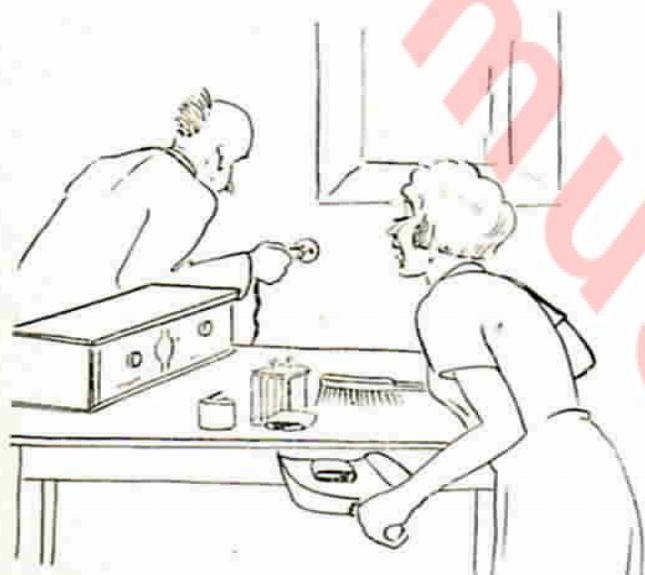

Jak již víme, potřebuje elektronová lampa pro svou práci žhavicí proud, proud anodový a mřížkové napětí (předpětí). Anodový proud a mřížkové předpětí u lamp radiopřijímačů, bezpodmínečně mají být stejnosměrné, kdežto proud žhavicí může být i střídavý. Zvláštní konstrukcí lamp dociluje se toho, že proměnná intensita, procházející vláknem a zavínující kolísání teploty tohoto, nepůsobí rušivě na příjem. O hlavním rozdílu v konstrukci lamp na stejn

nosměrný a střídavý proud jsme se již zmínili.

Dříve stavěly se lampové radiopřijímače jen na proud stejnosměrný, dodávaný z akumulátorů a baterií. Takové zařízení není nikterak pohodlné, co se týče obsluhy a vyžaduje dosti vysokých provozovacích nákladů. Proto stále se pracovalo na odstranění anodové a mřížkové baterie, jakož i žhavicího akumulátoru, a o zámeně jejich eliminátory. Ale jen zkonstruováním lamp na střídavý žhavicí proud, byla tato otázka uspokojivě rozrešena.

Možnost použití k napájení radiopřijímačů proudu, odebíraného přímo ze sítě, je skutečně velkým pokrokem v radiotechnice. Tím se nejen zjednoduší obsluha celého přijímacího zařízení (odpadá nabíjení akumulátorů, výměna anodové baterie, kontrola jejich napětí a j.) nýbrž i snižují se ve velké míře provozovací výlohy při současném dosálení značně většího anodového napětí (a tím i vý-

P

konu přijimače) než mohou dodati anodové baterie, obyčejně používaných velikostí.

Přijímací zařízení s bateriemi mají a budou mít význam pouze v těch místech, kde dosud není zavedena elektrika.

Každý přijimač, stavěný na proud ze sítě, má zařízení (eliminátor), které přepracuje síťový proud, o napětí obyčejně 120 neb 220 voltů v proud, vhodný k používání v přijimači.

Proud žhavící, střídavý (o napěti čtyř voltů) dostaneme transformací síťového napěti pomocí transformátoru a zavádíme ho přímo do lamp. Co se týče napěti anodového, zde musíme nejen transformovat síťový proud, nýbrž tento i usměrnit. Usměrnění provádí se tímto způsobem.

Střídavý proud, transformovaný na vhodné napětí (obyčejně na 220–300 voltů), propouští se usměrňovací lampou, která v podstatě je elektronová lampa, jenom že nemá mřížku. Poněvadž každá elektronová lampa propouští elektrický proud jen jedním směrem (elektrony mohou jen z rozžhavené kathody na anodu nikoliv opačně), dostaneme po zapojení usměrňovací lampy, přerušený (pulsující) proud, (lampou projde jen jedna půlvlna), který se ovšem pro napájení lamp přijimače ještě nehodi. Kdyby byl zaveden do těchto anodových okruhů, způsobil by nesnesitelné hučení. Jsme tudíž nutni jej vyrovnat. Pro tento účel propouští se pulsující usměrněný proud tlumivkou, která pro docílení větší induktivity má železné jádro.

Před tlumivkou blokuje se vedení pulsujícího proudu kondensátorem o kapacitě několika mikrofaradů (kondensátor C_1 na obr. 1.). Tento kondensátor nabije se přerušovaným proudem a přes tlumivku T_1 , pomalu se vybije proudem skoro stejnomořným, neboť tlumivka snaží se vždy udržovat konstantní proud, tlumiti a nepropouštěti jeho kmity. Této vlastnosti tlumivek využili jsme již při konstrukci vysokofrekvenční a detekční části našeho přijimače.

Pro další vyrovnání (uhlazení) usměrněného proudu, umísťuje se za tlumivkou ještě jeden blokovací kondensátor C_{10} , po případě může se umístiti ještě jedna neb i více nových tlumivek a kondenzátorů.

V našem přijimači pro zmenšení pořizovacího nákladu a úspory místa, použil jsem jen jedné tlumivky (o induktivitě asi 30 Henry) a třech blokovacích kondensátorů. Kapacitu těchto snížil jsem na minimum, při čemž nebylo to na úkor čistému příjmu (bez hučení). Obyčejně, u amatérsky sestavovaných aparátů používá se kondensátorových bloků o celkové kapacitě 10–14 microfaradů, kdežto u našeho přijimače máme jen 6.

Jak je viděti ze schematu, mimo tlumivky T_1 a třech kondenzátoru C_9 , C_{10} , C_{11} , má eliminátor také 2 odpory a to R_1 o hodnotě 500 až 1000 ohmů, R_2 50–100. Tyto odpory jsou zařazeny do záporného vedení anodového proudu a sráží jeho napětí. Tohoto sraženého napěti používáme jako mřížkového předpěti pro koncovou a stíněnou lampa. Odpory R_1 a R_2 sráží celkem asi 15 voltů,

konu přijimače) než mohou dodati anodové baterie, obyčejně používaných velikostí.

Přijímací zařízení s bateriemi mají a budou mít význam pouze v těch místech, kde dosud není zavedena elektrika.

Každý přijímač, stavěný na proud ze sítě, má zařízení (eliminátor), které přepracuje síťový proud, o napětí obyčejně 120 nebo 220 voltů v proud, vhodný k používání v přijimači.

Proud žhavicí, střídavý (o napěti čtyř voltů) dostaneme transformací síťového napěti pomocí transformátoru a zavádíme ho přímo do lamp. Co se týče napěti anodového, zde musíme nejen transformovat síťový proud, nýbrž fento i usměrnit. Usměrnění provádí se tímto způsobem.

Střídavý proud, transformovaný na vhodné napětí (obyčejně na 220–300 voltů), propouští se usměrňovací lampou, která v podstatě je elektronová lampa, jenom že nemá mřížku. Poněvadž každá elektronová lampa propouští elektrický proud jen jedním směrem (elektrony mohou jen z rozžhavené kathody na anodu nikoliv opačně), dostaneme po zapojení usměrňovací lampy, přerušený (pulsující) proud, (lampou projde jen jedna půlvlna), který se ovšem pro napájení lamp přijimače ještě nehodí. Kdyby byl zaveden do těchto anodových okruhů, způsobil by nesnesitelné hučení. Jsme tudíž nutni jej vyrovnati. Pro tento účel propouští se pulsující usměrněný proud tlumivkou, která pro docílení větší induktivity má železné jádro.


Před tlumivkou blokuje se vedení pulsujícího proudu kondensátorem o kapacitě několika mikrofaradů (kondensátor C_9 na obr. 1.). Tento kondensátor nabije se přerušovaným proudem a přes tlumivku T_1 , pomalu se vybije proudem skoro stejnoměrným, neboť tlumivka snaží se vždy udržovat konstantní proud, tlumiti a nepropouštěti jeho kmity. Této vlastnosti tlumivek využili jsme již při konstrukci vysokofrekvenční a detekční části našeho přijimače.

Pro další vyrovnání (uhlazení) usměrněného proudu, umísťuje se za tlumivkou ještě jeden blokovací kondensátor C_{10} , po případě může se umístiti ještě jedna neb i více nových tlumivek a kondensátorů.

V našem přijimači pro zmenšení pořizovacího nákladu a úspory místa, použil jsem jen jedné tlumivky (o induktivitě asi 30 Henry) a třech blokovacích kondensátorů. Kapacitu těchto snížil jsem na minimum, při čemž nebylo to na úkor čistému příjmu (bez hučení). Obyčejně, u amatérsky sestavovaných aparátů používá se kondensátorových bloků o celkové kapacitě 10–14 microfaradů, kdežto u našeho přijimače máme jen 6.


Jak je viděti ze schematu, mimo tlumivky T_1 a třech kondensátorů C_9 , C_{10} , C_{11} , má eliminátor také 2 odpory a to R_5 o hodnotě 500 až 1000 ohmů, R_6 50–100. Tyto odpory jsou zařazeny do záporného vedení anodového proudu a sráží jeho napětí. Tohoto sraženého napěti používáme jako mřížkového předpětí pro koncovou a stíněnou lampa. Odpory R_5 a R_6 sráží celkem asi 15 voltů,

Montáž přijímače.

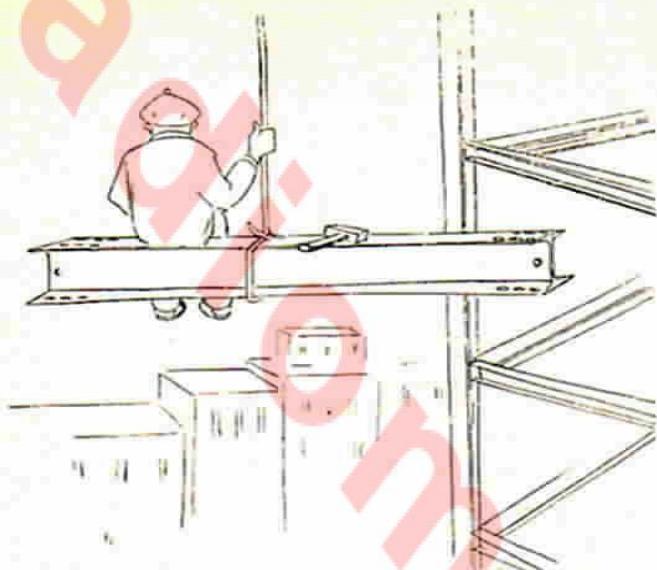

sebe induktivně neb kapacitně. Proto je důležité, aby každá součástka byla upevněna na svém místě a všecky spoje vedeny přesně dle plánu. Neradím, abyste hned na začátku montáže přišroubovali všechny součástky k základní desce a k panelu. Ztěžovalo by to zbytečně jejich spojení a vedení drátů. Mnohem pohodlnější bude, upevňovat je s postupem montáže. Na spoje budeme potřebovat celkem asi 10 m drátu, 1--1.5 mm silného s černou isolací. Montáž můžeme prováděti na př. následujícím způsobem:

Na dřevěnou, černě natřenou desku rozměru 245×450 mm a silnou 1 cm, upevníme dle přiloženého plánu (modráku) součástky eliminátoru, t. j. síťový transformátor, bloky a tlumivku. Přišrouboujeme také podstavce pro všechny 4 lampy. Podstavec pro usměrňovací lampa eliminátoru, jakož i podstavec pro koncovou lampa, mohou být i čtyřnožičkové, kdežto lampa stíněná a detekční vyžaduje podstavců pětinožičkových.

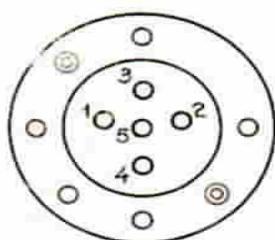

Obr. 12.

Nejdříve spojíme vývody žhavicího vinutí transformátoru (2×2 volty, 1 amp.) se žhavicími zdírkami podstavce pro usměrňovací lampa. Jak jest vidno z plánu, jsou to zdírky 1, 2, (viz obr. 12.).

Do zdířky 3 přijde při zasunutí nějaké elektronové lampy do podstavce, nožička spojená s její mřížkou, do zdířky 4. nožička anodová. Se zdírkou 5. spojí se pak zvláštní katoda, u lamp nepřímo žhavených střídavým proudem, majících pátu nožičku uprostřed. U lampy stíněné, jaké používáme v našem přijimači, čtvrtá nožička je spojena se stínící mřížkou, kdežto anoda je vyvedena na šroubek v horní části lampy.

Po provedení žhavicího vedení, spojujeme vývody sekunderního vinutí transformátoru pro napětí 2×250 (neb 2×200 dle použitého transformátoru) se zdírkami 3 a 4 podstavce.

Střední vývod tohoto vinutí, vedeme na kondensátor C_9 a na odporník R_5 . Střední vývod žhavicího vinutí (pro žhavení usměrňovací lampy), spojujeme s druhým polem kondensátoru C_9 a s jedním ze dvou vývodů tlumivky Tl. Druhý vývod tlumivky vedeme ke kondensátoru C_{10} a odporu R_6 , který pak protějším koncem přiletujeme k jednomu vývodu kondensátoru C_{11} . Odpory R_5 a R_6 zapojují se mezi polepy kondensátorů C_9 , C_{10} a C_{11} , jak jest nakresleno ve schematu (obr. 1.) a plánu.

Veškeré spoje, označené na pláně čárkovaně, jsou vedeny pod základní deskou. Usnadňuje se tím montáž a nekazí se vzhled přijimače, přílišným počtem drátů. Vedeme tedy pod deskou i 4 dráty, spojující síťový transformátor s usměrňovací lampou. Aby spoje vedené pod základní deskou se nedotýkaly dna skřínky přijimače, přišrouboujeme k této desce z dola po stranách 2 dřevěné lišty 8 mm široké, 5 mm silné a 245 mm dlouhé (dle šířky desky). Bude tedy deska spočívat na dně skřínky na těchto lištách.

Provedenými spoji byla by montáž eliminátoru ukončena. Při nákupu součástek musíme dbát toho, aby tyto byly pro náš přijimač správně dimenovány. Síťový transformátor má snést zatížení všech lamp, aniž by se příliš ohříval. Pro chlazení eliminátoru provedeme ventilace a to tím způsobem, že provrtáme několik dér o průměru asi 1 cm pod transformátorem v základní desce a dně skřínky a mimo to uděláme také otvor v horní části zadní stěny skřínky, vedle transformátoru. Celou skřínku postavíme na 4 gumové podložky, přišroubované z dola na rozích k jejímu dnu. Tím jest umožněno, aby vzduch procházel děrami ve dně skřínky do eliminátoru a horním otvorem pak opět ven. Primární transformátor musí mít vývody pro 120 i 220 voltů síťového napětí, pro případ změny tohoto. Žhavicí vinutí sekundáru pro usměrňovací lampu má snést 1 až 1.5 amp. proudu, kdežto vinutí pro žhavení ostatních lamp přijimače má být propočítáno nejméně pro 3 ampéry, (spíš více). Obě poslední vinutí musí mít vývody ze svých středů.

Tlumivku zvolíme o kapacitě asi 30 henry. Usměrňovací lampu opatříme si pro oboustranné usměrnění. V našem přijimači použil jsem velmi dobré lampy Telefunken RGN 1054.

Co se týče blokových kondensátorů, musí tyto být dobré kvality, aby snadno snesly v našem eliminátoru používané napětí. Zejména první kondensátor C_9 , napájený přímo z usměrňovací lampy pulsujícím proudem, musí mít dobré dielektrikum. Stejně i kon-

densátor C_{10} ačkoliv nepřenáší jako kondensátor C_9 proudové nárazy (proud za tlumivkou T1 je uhlazený). Oba tyto kondensátory mají být zkoušeny na 500 voltů střídavého proudu. Třetí kondensátor C_1 může být zkoušen jen na 500 voltů stejnosměrných, jelikož je pod napětím značně nižší. Kapacita každého z těchto kondensátorů, jak jsme již řekli, je 2 microfarady.

Odpor R_5 eliminátoru o hodnotě 500 - 1000 ohmů, musí snést výkon nejméně 1 wattu, aby se zahříváním nepoškodil. Raději tam dáme odpor 1.25 až 1.5 wattový. Velmi pohodlné pro upevnění jsou tyčinkové odpory se šroubkou na konci. Odpor R_1 může být menších rozměrů a výkonu, neboť přenáší anodový proud jen pro detekční lampu. Malý odpor R_6 o hodnotě 50 až 100 ohmů, můžeme si snadno zhotovit z odporového drátku asi $\frac{1}{2}$ až 1 m dlouhého, navinutého na kousek fíbru neb slídy.

Po ukončení montáže eliminátoru, můžeme přikročit k provedení žhavicího vedení pro 3 lampy přijimače. Toto vedení začínáme od příslušných vývodů síťového transformátoru a klademe je pod základní deskou tak, aby oba dráty byly těsně vedle sebe (pro zmírnění účinku jimi probíhající střídavé intensity na ostatní vedení a součásti přijimače).

Dále přišrouboujeme k desce cívkové podstavce vysokofrekvenční tlumivky (VT L_1 a VT L_2), nízkofrekvenční transformátor (NTr.) a kondensátory C_1 a C_2 , blokují stínici mřížku první lampy a přívod od záporného předpětí minus 15 voltů k transformátoru s uzemněním. Na vývody kondensátoru C_1 naletujeme odpory R_1 a R_2 , nejlépe v poloze udané v plánu. Poloha těchto odporů jest dobře zřejmá na fotografickém snímku. Zároveň můžeme přišroubovat k desce na zadní straně dva malé panely (z ebonitu neb bakelitu) pro upevnění zdířek, na připojování antény, uzemnění a filtru, o rozměrech 5×13 cm a dvou zdířek pro telefon 6×5 cm. Panelů můžeme použít silných 6 mm, aby se hlavičky zdířek daly do nich zapustit. Tím docílíme, že tyto nebudou překážeti při vkládání hotového aparátu do skřínky. Můžeme provésti také tyto panelky dvojitě z bakelitu 3 mm silného. K vnitřním bakelitovým destičkám přišrouboujeme zdířky a u vnějších provrtáme díry o málo větším průměru než průměr hlav použitých zdířek. Pohodlnější však jest, použít již hotových dvou a pětizdířkových zásuvek.

Přistoupíme pak k provedení dalších spojů.

Vysoké napětí pro anodu koncové lampy přivádime drátem vedeným pod základní deskou, od společného bodu tlumivky T1, kondensátoru C_{10} , odporu R_5 eliminátoru, na zdířku pro telefon, označenou plus. Druhou zdířku spojíme s anodovou zdířkou podstavce poslední lampy. Obě telefonní zdířky překleneme blokovým kondensátorem o kapacitě asi 10.000 cm pro odstranění příliš vysokých tónů, které pentoda sesiluje, stejně jako tóny nižší. Ke zdířce, označené plus, přiletujeme také 8 cm dlouhý izolovaný káblík, nesoucí na svém druhém konci očko pro připojení k šroubku pomocné mřížky, umístěnému na straně soklu pentody. Tímto káblíkem přivádí se na pomocnou mřížku vysoké napětí, které tato potřebuje.

Při použití pentody pětinožičkové, vedeme místo káblíku drát spojující zdírku označenou plus, se střední zdírkou podstavce. Pentoda (pětielektrodová lampa) liší se od normální elektrodové lampy (triody) tím, že má celkem tři mřížky. Jedna z těchto mřížek je řídicí mřížka jako u lampy normální, na kterou se přivádí elektrické kmity. V našem přijimači spojuje se tato mřížka s vývodem sekundáru nízkofrekvenčního transformátoru, označeným písm. G. Druhá mřížka, pomocná (stínici) spojuje se se šroubkem na straně lampového spodku neb vyvádí se na pátu (střední) jeho nožičku. Pro případ použití posledního druhu pentody raději vmontujeme do přijimače hned při začátku montáže 5 nožičkový spodek i pro poslední lampa. Při použití obyčejné triody (mající jen anodu, kathodu a jednu mřížku) jako lampy koncové, pátá zdírka lampového spodku neb káblík zůstanou volné. Volný konec káblíku můžeme přišroubovat k základní desce šroubkem, aby nahodilým dotknutím se žhavicího vedení neb stínicího plechu, nezavinil spojení anodového napětí na krátko. Třetí mřížka pentody je připojena uvnitř lampy na střed žhavicího vlákna.

Následkem svého zvláštního uspořádání dosahuje pentoda velkého sesílení (má velký sesilovací činitel) a mimo to sesiluje rovnoměrně různé slyšitelné frekvence, takže reprodukce je přirozenější než u lamp normálních.


Po připojení vývodu G sekunderního vinutí nízkofrekvenčního transformátoru na mřížku koncové lampy, zůstal volný konec vinutí označený -C. Od tohoto vedeme drát ke blokovacímu kondensátoru C₁ (druhý pol kondensátoru C₁ přiletujeme k stínicímu plechu) a mimo to na horní konec tyčinkového odporu, umístěného hned u transformátoru. Dolní konec odporu spojíme drátem, vedeným pod základní deskou do eliminátoru s koncem odporu R₃ na té jeho straně, která jest spojena s kondensátorem C₁, a středním vývodem anodového vinuti (2×250 neb 2×200 volt) síťového transformátoru. Odpory R₁, R₂ až R₆ nemají zvláštních podstavců a jsou přileteny nebo přišroubovány k spojujícím drátům.

Primár nízkofrekvenčního transformátoru zapojíme následovně: jeho vývod, označený písmenou P spojíme s koncem vinutí tlumivky VT₁, jehož druhý konec připojíme na anodovou zdírku podstavce pro detekční lampa. Od vývodu plus B transformátoru vedeme drát zase pod základní deskou do eliminátoru na snížené napěti pro detekční lampa, t. j. na konec srážejícího odporu R₁, spojený s kondensátorem C₁₁. Tím byla by nízkofrekvenční část aparátu hotova.

Dále spojíme anodu detekční lampy blokovacím kondensátorem C₂ (o hodnotě nejvýš 1000 cm, dle použitých cívek, lampy a jejího anodového napětí) s její katodou. Katodu pak připojíme na stínici plech a to nejlépe pomocí měděné pásky 8 až 10 mm široké, uložené na základní desce, těsně podél předního panelu (viz modrák). Anodovou nožičku podstavce pro detekční lampa spojíme drátem vedeným nad páskou se zdírkou 5 podstavce pro cívky L₁ a L₂ (viz obr. 4).

Pro zapojení oscilačního okruhu $L_2 C_2$ vedeme spoj od zdířky 3 podstavce pro cívky k páisce a od zdířky 4 k mřížkovému kondensátoru C_m , jenž druhým svým koncem přiletuje se k vývodu mřížkové zdířky podstavce pro detekční lampu. Kondensátor C_m nepotřebuje podstavce. Mezi mřížkovou zdířkou a měděnou páskou zapojíme mřížkový odporník R_m , pro nějž použijeme nějakého lepšího druhu podstavce z ebonitu neb podobné isolaci hmoty (ne z fibru). Ještě lépe bude, upevníme-li tento odporník bez podstavce letováním tak, aby se nedotýkal základní desky.

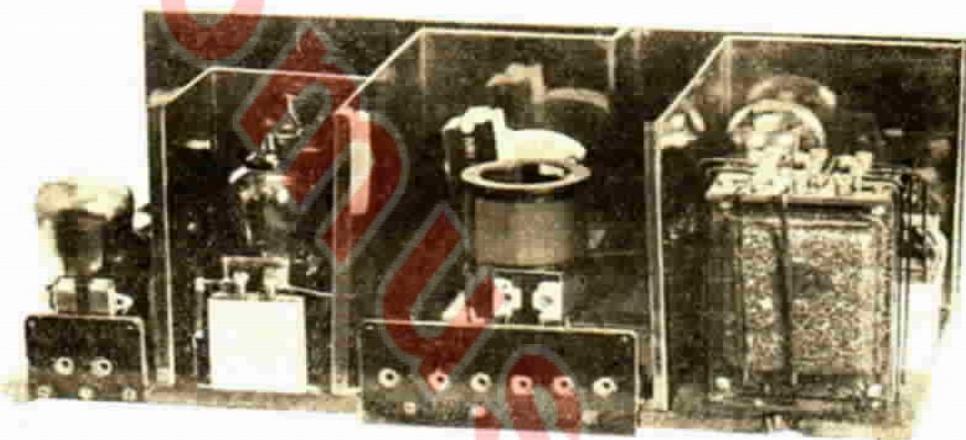V dolním pravém rohu předního panelu umístěny jsou 2 zdířky pro připojení gramofonové zvukovky. Jednu z těchto spojíme s mřížkovou zdířkou pro detekční lampu, druhou s páskou přiletovanou k stínícímu plechu.



Zdířku 6 podstavce pro cívky L_2 , L_R spojíme s blokovacím kondensátorem C_5 , jehož druhou stranu naletujeme na horní konec vysokofrekvenční tlumivky VTI₁, k němuž je také přiletován izolovaný bablík, nesoucí na druhém konci očko pro připojení s anodou stíněné lampy (t. j. s jejím horním šroubkem). Druhý vývod tlumivky připojíme drátem, vedeným pod základní deskou na vedení anodového proudu pro koncovou lampa.

Zbývá nám ještě zapojit antenní ladící okruh první lampy a pak můžeme namontovat další součástky. Mezi zdířky A₁ a A₂ připojíme malý blokovací kondensátor o kapacitě asi 250 cm³ (jeho hodnota může být menší neb i větší, podle použité antény). Zdířku A₁ spojíme dále se zdířkou 1. podstavce pro cívky L_{A₁} a L_{A₂} (viz obr. 4. a modrák). Zdířku 2. podstavce zároveň se zdířkou 6. (která je volná) uzemníme, t. j. připojíme je pomocí drátu neb měděné pásky, na pásku uloženou podél zadní strany základní desky a spojující stínící plech aparátu s plechem odstínujícím eliminátor. Od zdířky 5. podstavce vedeme pak drát (pod základní deskou) do eliminátoru, kde připojíme jeho konec na společný bod odporníků R₅, R₆ a kondensátoru C₁₀. Je to vedení dodávající záporné předpětí na řídici mřížku stíněné lampy. Uzemňovací zdířku Z spojíme s uloženou pod ní měděnou páskou. Tím provedeme uzemnění celého přijimače.

K další montáži potřebujeme panel s upevněnými na něm součástkami.

Z ebonitu (trolitu neb jiné vhodné isolaci hmoty) 4–5 mm silného vyřízneme desku o délce 45 cm a výšce 17 cm. Nebude-li víko skřínky doléhati přímo na panel, nýbrž na horní lištu, spojující její postranní stěny, musí ovšem panel mít výšku o tloušťku této lišty menší. Do panelu navrtáme otvory pro připevnění otočných kondensátorů C_2 , C_8 kondensátoru C_1 (u filtru) a také pro malý odlaďovací kondensátor C_4 . Stejně v pravém dolním rohu panelu vyvrtáme 2 díry, do nichž budou zavrtány zdírky pro připojení gramofonové přenosky. V levém dolním rohu uděláme otvor pro vypínač.

Všechny kondensátory (mimo kondensátor C_1 pro filtr), vypínač a zdírky přišrouboujeme k panelu a tento pak několika šrouby připevníme k přední straně základní desky tak, aby při zasazení aparátu do skřínky doléhal svým dolním okrajem na její dno. Na hřídele kondensátorů nasadíme knofliky.

Stínění aparátu provedeme pomocí měděného plechu 0.4 až 0.5 mm silného. Eliminátor odstíníme plechem jednoduchým, kdežto pro odstínění přijimače, použijeme plechu sletovaného ze dvou kusů. Rozměry a tvar plechů jsou patrný z plánu (modráku), kresleného ve skutečné velikosti. Výška plechů (nepočítají se její dolní okraje ohnuté o 90 stupňů pro upevnění na základní desku) jest asi 15.5 cm t. j. taková, aby plechy svým horním okrajem sahaly až k víku skřínky, jehož spodní stranu také opatříme přišroubovaným k němu plechem obdélníkového tvaru. Rozměry tohoto plechu mají být takové, aby se dobře vešel do skřínky a nevadil těsnému doléhání víka na tuto (t. j. přibližně stejné, jako rozměry základní desky). Máme-li upevněny na panelu, přišroubovaném na základní desce všechny součástky, umístíme správně stínicí plechy a připevníme je k desce malými mosaznými šroubkami, procházejícími otvory v dolní, ohnuté části plechů. Plech odstínící aparát má míti otvor o průměru asi 16 mm, kterým prochází spojka kondensátorů C_1 a C_2 a pak otvor o průměru asi 5 až 6 mm, jímž bude procházeti káblík spojující tlumivku VTl. s anodou stínené lampy.

Dále zamontujeme do aparátu otočný kondensátor C_1 , sedící na společné ose s kondensátorem C_2 , přišroubovaným k panelu. K tomu účelu vyřízneme z měkkého mosazného plechu 1 až 1.5 mm silného obdélník, 5 až 6 cm široký a nejvyšše 10 cm vysoký, podle výšky umístění kondensátorů C_1 a C_2 . Dolní jeho konec o šířce asi 1 cm ohneme o 90 stupňů a v ohnuté jeho části provrtáme 3 díry pro šroubky. Tento ohnutý kousek mosazného plechu, přišroubovaný třemi šroubkami k základní desce, použijeme jako konsoly nesoucí kondensátor C_1 . V horní části konsoly provrtáme neb lupenkou vyřízneme kruhový otvor stejné velikosti a ve stejné výšce nad základní deskou jako otvor v předním panelu pro kondensátor C_2 .

U rotoru kondensátoru C_2 (před namontováním na panel) odšrouboujeme matku, stahující jeho plechy a místo ní na konec hří-

dele našroubujeme a pevně utáhneme spojku, kterou uděláme z mosazné trubky. Jak jsme již řekli, bude to nejlepší spojení pro kondensátory C_1 a C_2 . Vnitřní průměr trubky má být tak veliký, aby hřídel kondensátoru C_1 vcházela do ní úplně těsně. Délka trubky je asi 2,5 cm. Na jednom jejím konci uděláme vnitřní závit pro našroubování na hřídel kondensátoru C_2 (po odstranění jeho matky). Na druhém konci navrtáme do trubky se strany malý otvor a opatříme jej závitem pro stavěcí šroubek.

Konec hřidele kondensátoru C_1 (na nějž se obyčejně nasazuje knoflík) prostrčíme otvorem mosazné konsole, zasuneme jej do spojovací trubky našroubované na hřídel kondensátoru C_2 , umístěného již na panelu, přišroubujeme kondensátor C_1 ke konsole tak, aby stator jeho byl ve stejné poloze jako stator kondensátoru C_2 . Rotory obou kondensátorů pootočíme také do stejné polohy a pak stavěcím šroubkem (zašroubovaným do spojovací trubky se strany) pevně spolu spojíme. Závit pro stavěcí šroubek může být udělán po případě i v hřidle kondensátoru C_1 (je-li stěna trubky příliš slabá). Poněvadž při vyladění obou kondensátorů, jak uvidíme později, budeme nutenci jejich statory proti sobě poněkud pootočit, odstraníme kolík, nacházející se na hřidle kondensátoru C_1 a omezující jeho otočení na 180 stupňů. Tentýž kolík na rotoru kondensátoru C_2 ponecháme, neboť nám bude sloužiti za nárazník, zamezující pohyb celé soustavy. Po ukončení montáže obou kondensátorů provedeme další spoje.


Měděnou pásku uloženou podél předního panelu přiletujeme k stínícímu plechu aparátu. Pásku spojující tento s plechem odstínující eliminátor, a ležící podél zadní strany základní desky, rovněž dobře přiletujeme k této plechům.

Stator kondensátoru C_1 spojíme se staforem dolaďovacího kondensátoru C_d , stator C_2 se zdírkou 6 podstavce pro cívky L_2 , L_R .

Zdířku 5. podstavce pro cívky L_1 a L_A spojíme s kondensátorem C_3 , jehož druhý vývod přiletujeme pomocí drátu neb krátké pásky ke konsole a dále k stínícímu plechu (k té jeho části, která prochází mezi kondensátory C_1 a C_2). Tím budou rotory obou těchto kondensátorů spojeny pomocí konsoly a stínicího plechu s katodami první a druhé lampy a uzemněny. Vývod roforu dolaďovacího kondensátoru C_d přiletujeme také k stínícímu plechu.

Reakční kondensátor C_R zapojíme následovně: jeho rotor spojíme pomocí krátkého drátka s uloženou pod ním uzemňovací páskou, spojenou se stínicím plechem, stator pak se zdírkou 1. podstavce pro cívky L_2 , L_R . Tím bude uzavřen reakční (zpětnovazební) okruh detekční lampy. Jak jsme již řekli, kondensátory C_1 a C_2 mají být se vzduchovým dielektrikem a mít kapacitu každý 500 cm. Dolaďovací kondensátor rovněž vzduchový jest o kapacitě 50–75 cm s deskami kruhového tvaru (menšího průměru). Tímto kondensátorem se vyrovnává rozdíl mezi laděním prvního a druhého oscilačního okruhu, způsobený případnou nestejností provedení cívek L_1 a L_2 , vlivem antény, filtru, reakčního okruhu a j.

Kondensátor reakční C_R volíme malých rozměrů, s pevným dielektrikem (t. j. mající isolace mezi deskami statoru a rotoru z pevné hmoty — ne vzduchovou) o kapacitě 500 cm. Po zapojení těchto kondensátorů, můžeme přikročití ke vmontování odladovacího filtru. Pro tento potřebujeme otočný kondensátor (C_f) a cívku (L_f). Kondensátor zase jako reakční, má pevné dielektrikum a kapacitu 500 cm. Cívku pro tento filtr použijeme plochou, na př. s vinutím pavučinovým. Pro tuto potřebujeme kostru, kterou uděláme z kousku dosti silné lepenky, kruhového tvaru o průměru 10 cm. V tomto vyřízneme lichý počet radialních zářezů (na př. 13), o šířce 2—3 mm. Zářezy se ukončí ve vzdálenosti 1,5 cm od středu cívky. Mezi nimi proplétáme drát o průměru asi 0,5 mm dvakrát isolovaný hedvábím tím způsobem, že vedeme drát mezi každými dvěma sousedními zářezy strídavě pod kostrou a nad ní (viz obr. 13.). Celkem navineme 60 neb o něco více závitů, k čemuž potřebujeme asi 14 metrů drátu.

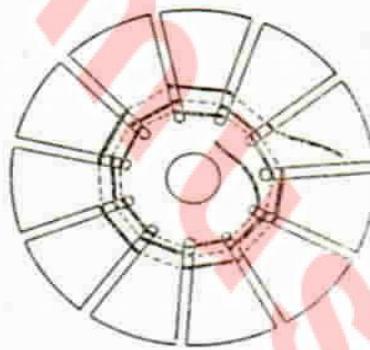

Obr. 13.

Kruhovým otvorem vyříznutým uprostřed kostry prostrčíme hřídel kondensátoru C_f , vnitřní konec cívky spojíme s rotorom kondensátoru, vnější s jeho statorem. Pak filtr přišroubujeme k přednímu panelu v patřičném místě na levé straně. Po upevnění filtru na panel spojíme rotor a stator jeho kondensátorů pomocí dvojitě šňůry (neb dvou spletených isolovaných drátů) se zdírkami A a A_1 . Tím bude montáž filtru ukončena.

Pro zařazení filtru do anténního okruhu aparátu stačí připnouti anténu na zdířku A_1 a zdířku A spojiti na krátko se zdírkou A_1 nebo A. Jsou-li mezi zdírkami A_1 , A a A vzdálenosti 2 cm, pak foto spojení zdířky A s A_1 nebo A můžeme vždy prováděti pomocí normální dvojzástrčky, jež obě nožičky spojíme na krátko kouskem drátu.

Zapojíme-li filtr zmíněným způsobem do anténního okruhu a naladíme-li ho otočením kondensátoru C_f na vlnu rušfci stanice, nebude tento (jak jsme již viděli) propouštěti její vlnu a tím se zabrání působení této na oscilační okruh $L_f C_f$. Použijeme při tomto způsobu odladění, zapojení cívky L_f a kondensátoru C_f paralelního (vedle sebe), kdežto celého filtru a aparátu v serii (za sebou). Zapojíme-li cívku a kondensátor za sebou (na př. začátek cívky

se statorem kondensátoru) a pak celý filtr s přijímačem vedle sebe (volný konec cívky s anténní zdírkou aparátu, na níž jest připnuta anténa a rotor kondensátoru s uzemňovací zdírkou), bude sice při tomto způsobu zapojení (absorbčním) odladění rušícího vysílače dokonalejší, a však ostatní (vlnově blízké) vysílací stanice, jež chceme poslouchati se přiliš seslabují. V tomto případě filtr nalaďený na vlnu rušící stanice snadno propouští její kmity přímo z antény do země, mimo aparát. Pro ostatní vlny, mimo vln dělkově blízkých této, představuje však značně větší odpor a téměř jich nepropouští. Vlny blízké však v značné míře propouští, čímž je zaviněno jich velké seslabení. Každý z těchto způsobů zapojení filtru různě působí na odladění rušících stanic, majících vlny o délce větší než menší než vlny stanic přijímaných.

Chceme-li poslouchati také na sluchátka bez použití koncové lampy, přišroubujeme k přednímu panelu z pravé jeho strany dole, ještě jeden páár zdírek, které spojíme dvěma dráty, s vývody primárního vinutí nízkofrekvenčního transformátoru, t. j. se šroubkami označenými + B a P. Na tyto zdírky budeme připojovati sluchátka a to jejich plus pol na zdírku spojenou s + B.

Po zamontování filtru do přijímače zbývá nám ještě připojit dvoupramennou šňůru, přivádějící proud ze sítě a sestávající ze dvou isolovaných káblíků společně opředených. Konec jednoho káblíku připojíme k jednomu kontaktu vypínače. Od druhého jeho kontaktu vedeme drát spolu s druhým káblíkem šňůry do eliminátoru, na vývody síťového transformátoru pro 120 neb 220 volt, dle tifového napětí v tom místě, kde přijímač bude používán. Káblíky a drát vedeme pod základní deskou. Volný konec přívodní šňůry prostrčíme otvorem (s isolační vložkou) v zadní stěně skřínky a opatříme jej dvojzástrčkou ku připojení na síť.

V případě použití ladící stupnice (pro kondensátory C₁ a C₂) s čtyřvoltovou osvětlovací žárovkou, připojíme ji na žhavící vedení přijímače (v serii s malým vypínačem, je-li jím stupnice opatřena). Pro zmenšení případného hučení, zaviněného střídavým proudem přiváděným ze sítě, uzemníme také jádra transformátorů, síťového a nízkofrekvenčního (NTr) a jádro tlumivky Tl, spojením jich se stínicím plechem.

Tím je úplná montáž aparátu ukončena.

Vnitřní rozměry skřínky jsou určeny velikostí základní desky a výškou stínicích plechů, resp. předního panelu. Skřínka má mítí otvírající se horní víko, aby cívky byly snadno přístupny při jich výměně. Vnitřní strana víka jest, jak jsme se již zmínili, kryta stínicím plechem, spojeným ohebným káblíkem se stínicím plechem aparátu a těsně doléhá na tento.

Po vložení přijímače do skřínky a zasazení lamp a cívek jest tento úplně připraven k použití.

Součástky přijimače.

Při volbě součástek pro náš přijimač musíme dbát toho, aby tyto co nejlépe vyhovovaly svému účelu. I obyčejný špatně provedený lampový (zvlášť pětinožičkový) spodek, může nás státi mnoho námahy, nežli jej dáme do pořádku. Použité součástky nemusí být vždy zrovna nejdražší. I s poměrně levnými součástkami dosáhneme v našem přijimači dobrých výsledků, avšak žádná z nich nesmí škodlivě působit na funkce ostatních a musí správně vykonávat funkci vlastní. To se týká zvláště takových součástek, jako jsou lampy, vysokofrekvenční tlumivky, nízkofrekvenční transformátory, cívky a některé jiné.

Použitím různých součástek mění se hodnota některých kondenzátorů a odporů. Ve schematu (obr. 1.) jsou uvedeny tyto hodnoty v určitých mezích, které mohou být směrnicemi při konstruování aparátu. Kdo však nemůže sám tyto hodnoty uvést v soulad s použitými součástkami, udělá nejlépe, bude-li se přidržovat hodnot ustanovených v plánu (modráku). Tyto byly určeny pro součásti (lampy, síťový transformátor, cívky a j.) jichž jsem použil při konstruování našeho přijimače.

O podmínkách, jimž má vyhovovat konstrukce síťového transformátoru, tlumivky a kondensátorových bloků jsme se již zmínili. Tlumivka mimo potřebné induktivity má mít ne příliš veliký odpor. Tlumivka mimo potřebné induktivity má mít ne příliš veliký odpor, aby příliš nesrážela napětí a nehrála se. Blokové kondensátory ustanovených kapacit nemají být větších rozměrů, než znázorněné v plánu (Hydra). O použité usměrňovací lampě jsem se také již zmínil. Je to lampa Telefunken RGN 1054. Moheme použít také lampy Philips T 506, Orion GL 41 a j. Konstrukce stíněných lamp dobrých značek je téměř stejně uspokojivě vyřešena, takže ve vykonávání jejich funkce nespěcháme u nich příliš velkého rozdílu. Mimo v přijimači použité lampy Tungsram A S 4100, mohli bychom zvolit Telefunken RENS 1204 neb Philips E 442.

Jako detekční lampa ve zkušebním přijimači byla použita lampa Telefunken REN 804. Mohla by tam být také Philips E 415, neb 424 a j.

Co se týče koncového sesílení, zde můžeme použít podle potřeby lamp dvou druhů. Chceme-li alespoň občas mít silnou, mohutnou reprodukci, opatříme si pro koncové sesílení pentodu (Philips B 443, neb superpentodu C 443) neb na př. lampy Tungsram PP 415 a pod. Chceme-li jen silný poslech, postačující i pro větší pokoj, spokojíme se s obyčejnou koncovou lampou dobrého výkonu (Telefunken RE 134, Tungsram P 430, Philips B 406 a j.). O způsobu zapojení různých pentod a obyčejných triod jsme již mluvili. Vysokofrekvenční tlumivky mají rovněž být vhodné konstrukce a mají mít co nejmenší vlastní kapacitu, která by jinak mohla zaviniti bud' ztrátu na výkonu přijimače (na př. u tlumivky VTl₂) neb na čistotě

LAMPY TELEFUNKEN

NEJDLEJSÍ ZKUŠENOST NEJMODERNĚJŠÍ KONSTRUKCE

Způsob použití	BATERIOVÉ LAMPY (Aku 4 Volty)			LAMPY ŽHAVENÉ STŘIDAVÝM PRODREM (Transformator 4 Volty)			LAMPY ŽHAVENÉ STEJNOSMĚRÝM PRODREM ZE SÍTĚ (v sériovém zapojení)		
	Typ	Cena Kč	Další možnost použití	Typ	Cena Kč	Další možnost použití	Typ	Cena Kč	Další možnost použití
Počáteční stupně (VF a NF)	RE 064	60,-	D	REN 1104	120,-	OD	RE 074	neuro Serie	NO
Vysokofrekvenční	RE 074 neutro	65,-	V				RES 044	Serie	
Střední VF	RE 144	60,-	NO				RES 094	Serie	
" "	RES 044	140,-	DO	RENS 1204	165,-				
Detectení	RE 084	80,-	NO	REN 804	120,-	NO	RE 084	Serie	NO
Odpovové zesílení	RE 034	60,-	D	REN 1004	120,-	D	RE 034	Serie	D
Reprodukční	RE 154	75,-	N	REN 2204	165,-	N	RE 114	Serie	
Analogové napětí přes 150 V (Trojnížková)	RE 114	80,-	N	RE 114	80,-	NU	RE 114	Serie	N
Mohutné zesílení	RE 134	90,-	N	RE 134	90,-	N	RE 134	Serie	N
Střední	RES 164-d	140,-	RES 164d	140,-			RES 164a serie		
Výstup žhv, napětí	RE 304	155,-	R	RE 304	155,-	R			R
			RES 664d	330,-					R
Dvojumřížkové	RE 074 d	90,-	DNO	REN 704 d	165,-				

Výstup žhv, napětí

Použití: D = detekce, V = vysokofrekv. zesílení, N = niskofrekv. zesílení, O = odporové zesílení, R = Reprodukce, K = Koncové zesílení, U = Oscillator, U = Umělkovací.

SLOUPKY TELEFUNKEN

Detectní	1 V	Arcotron 301	85—		
Odporový zesilovač	1 V	Arcotron 201	85—		

USMĚŘOVACÍ LAMPY TELEFUNKEN

Typ	Závadící napětí V	Průtok A	Transf. napětí max. V		Max. stejnosm. průtok mA	Cena Kč	Poznámky
			napětí max. V	Transf. napětí max. V			
Jednoanodové	RGN 354	4	0,3	250	25	80—	
	RGN 1304	4	1,0	500	100	210—	
	RGN 1404	4	1,0	800	100	230—	
Závadící katoda v vzduchoprůzedném plánu	RGN 504	4	0,6	2×250	30	90—	
Dvořanodové	RGN 1503	2,5	1,5	2×300	75	130—	
	RGN 1054	4	1,0	2×300	75	130—	
	RGN 2004	4	2,0	2×300	160	180—	
Vzadící plán dvoranodová	RGN 1500	—	—	2×30	100	100—	* Odberné napětí stejnosměrné je až o 50 V pod připojeným napětím střid. pr.

Pokud není uvedeno něco jiného, a za předpokladu dostatečně dimenovaných transformátorů a kondenzátorů, jest odberané stejnosměrné napětí přibližně shodné se sekundárním efektivním napětím transformátoru.

Lampa Telefunken sama nahraditelná -
nahradí kteroukoliv jinou lampa!

reprodukce (u VTl₂). Vinutí tlumivky pro zmenšení vlastní kapacity se dělí na několik sekcí. Velikost a poloha tlumivek mají také vliv na práci přijimače. Vlastnoruční zhotovení dobrých vysokofrekvenčních tlumivek se obyčejně nevyplatí. Potřebuje mnoho času a také i zkušenosti.

Nízkofrekvenční transformátor má veliký vliv na čistotu a sílu reprodukce. O tom jsme již mluvili v teoretické části této brožury. Viděli jsme, že z určitých důvodů použije se obyčejně u radio-přijimačů pro nízkofrekvenční sesílení, transformátorů o převodovém poměru 1 : 3 až 1 : 5. Protože máme v našem přijimači jen jeden nízkofrekvenční stupeň, a tedy i poměrně malý výkon přenášený transformátorem (hned za detekční lampou), můžeme použít tento s větším převodovým poměrem, t. j. 1 : 5, avšak transformátor má být dobře dimensován. Pak se nemusíme báti zkreslení reprodukce. Postačí nám také transformátor i s poměrem vinutí 1 : 3, který, je-li dobré značky, vůbec nezavini nám znečistění přednesu.

Jednou z důležitých součástí přijimače jsou jeho cívky. Mnoho záleží na opatrném a přesném jejich zhotovení. Co je výhodnější — zhotoviti je vlastnoručně neb koupiti již hotové, každý si vypočítá sám. Na vinutí obou cívek pro střední vlny, spotřebujeme celkem asi 50 m isolovaného drátu. Pro dlouhé vlny asi 160 m. Při nákupu hotových cívek musí se dbát okolnosti, že existující na trhu cívky mají jiný pořádek spojení konců jejich vinutí s jich nožičkami, než potřebujeme pro náš přijimač. Proto se tyto konce musí přehodit tak, aby jejich zapojení souhlasilo s pořádkem zapojení, uvedeným při popsání konstruktivního provedení oscilačních okruhů. Aby se však odstranila i tato malá nesnáz, zavedly firmy, jichž majitelé jsou nakladateli této brožury, mimo veškerých ostatních součástí, opatřených specielně pro náš přijimač, také tyto cívky, které mají již pro náš přijimač vhodné zapojení a na nichž se nemusí ničeho měnit. Cívky pro první a druhý oscilační okruh, nesou své značky, aby se snadno rozeznaly. O ladicích kondensátorech C₁ a C₂ jsme již také pojednali. Co se týče ostatních součástí aparátu, platí o nich rovněž, co jsme uvedli na počátku tohoto článku.

Při koupi cívek žádejte cívky T. C. 3 neboť jedině tyto jsou pro stavebnici TITAN speciálně upraveny. Obdržíte uždy u ty

RADIO-HAUEL a RADIOTECHNA.

Zkoušení přijímače.

Je-li přijímač úplně hotov, zasuneme lampy a cívky do patřičných podstavců a k anodě stíněné lampy přišroubujeme očko káblíčku procházejícího otvorem stínicího plechu a spojeného s tlumivkou VTl. Také káblík určený k přivádění napětí na pomocnou mřížku pentody, připojíme k postrannímu šroubku. Jsme-li jisti, že montáž přijímače ještě provedena docela správně, můžeme započítí s jeho vyzkoušením. V době vysílání místního neb nejbližšího a silného vysílače, zapojíme aparát na síť a do patřičných zdířek s pravé strany ze zadu aparátu, zasuneme přívody od reproduktoru. Pak zapneme síťový vypínač. Je-li vše v pořádku, uslyšíme po uplynutí několika vteřin (až se katody lamp rozežhaví) v reproduktoru šum, způsobený oscilací přijímače. Neslyšíme-li nic, není něco v pořádku a musíme určit vadné místo, abychom mohli chybu odstranit. Je velmi těžkou úlohou podat přesný návod v hledání vady v přijímači, neboť tato se může vyskytnouti v každém jeho spoji neb součástce. Je-li v pořádku přívod od sítě a není-li vadný reproduktor, pak chybu hledáme v samém přijímači.

Zkontrolujeme napřed žhavící vedení usměrňovací lampy a lamp aparátu. Provedeme to tím způsobem, že jednu z lamp u nichž je viděti rozežhavené vlákno (usměrňovací neb detekční) zasuneme postupně do všech podstavců. Tutež zkoušku žhavicího vedení můžeme provést i pomocí obyčejné 4 volt. osvětlovací kapesní žárovky. Svítí-li žárovka (neb lampa) všude, je žhavicí vedení v pořádku. Kruhovým pohybem (horní části) koncové lampy, zasunuté do podstavce, zkusíme správnost kontaktů mezi jejimi nožičkami a zdírkami podstavce. Je-li při pohybu koncové lampy slyšet klepnání neb praskání v reproduktoru, nepřilehají dobře její nožičky a musíme je pak dobré roztáhnouti, aby těsně vcházely do patřičných zdířek. Není-li slyšet nic, pak prohlédneme anodové vedení poslední lampy, vyzkoušíme voltmetrem, dává-li eliminátor stejnosměrné napětí na vývodech kondensátorů C₉ a C₁₀. Nedává-li, není v pořádku sekundár síťového transformátoru neb spojení jeho s usměrňovací lampou. Je-li napětí jen na svorkách kondensátorů C₉, nikoli však C₁₀, je přerušena tlumivka (Tl) neb přívody k ní. Je-li eliminátor v pořádku, (jeho odpory neporušeny a záporný pól přiletovaný na stínici plech) musí být mezi anodovou zdírkou podstavce poslední lampy a stínicím plechem při spojení reproduktorových zdířek na krátko, plné anodové napětí. Postupným zkoušením těchto spojů, jakož i vyzkoušením kondensátoru C₄ (nemá-li krátké spojení) nalezneme chybu neb více chyb a odstraníme je. Uslyšíme-li pak v reproduktoru šum, je to znamením, že anodové a žhavicí vedení (aspoň poslední lampy) je v pořádku. Zkoušíme dále správnost nasazení reakce. Reakční kondensátor přivíráme otočením jeho knoflíku do prava, až budeme slyšet v reproduktoru klapnutí. Není-li slyšet klapnutí neb jakékoli změny stálého šumění v reproduktoru při otočení reakčního a ladících kondensátorů,

je chyba v detekční části aparátu. Má-li detekční lampa žhavící proud, vyzkoušíme její anodový okruh. Zkoušíme pomocí sluchátek a 4 volt. kapesní baterie vysokofrekvenční tlumivku VT₁ a primár nízkofrekvenčního transformátoru, nemají-li přerušení. Sluchátka, baterii a tlumivku neb primár zapojíme za sebou a při uzavírání tohoto okruhu musíme slyšet v sluchátkách klapnutí. Není-li slyšet, má tlumivka neb primár přerušení. Nejsou-li tyto jakož i jejich spoje a odpory R₁ eleminátoru přerušeny, vyzkoušíme, nemají-li krátké spojení (proražení) blokovací kondensátor C₁ neb reakční C_R. Má-li detekční lampa anodový proud (při dotknutí se prstem mřížkové její zdířky, objeví se v reproduktoru vrčení) avšak nenásazuje-li vůbec reakce, prohlédneme cívky L₁ a L_R a jejich spoje s kondensátory C₂ a C_R se stínicím plechem a anodou detekční lampy. Je-li všechno v pořádku, bude reakce správně nasazovat. Zkusíme dále připnouti anténu a uzemňovací drát na patřičné zdířky přijimače. Musíme při tomto připnutí slyšet klapnutí v reproduktoru. Neobjevuje-li se toto klapnutí při dotečku antenního neb uzemňovacího banánu zdířek přijimače, a jsou-li v pořádku nízkofrekvenční a detekční část přijimače, má chybu část vysokofrekvenční. Správnost anodového vedení stíněné lampy a tlumivky VT₁, vyzkoušíme stejně pečlivě jako u lamp předešlých. Rovněž stínici její mřížka musí mít vysoké napětí (asi polovinu anodového). Toto ovšem nemůžeme proměřiti obyčejným voltmetrem s malým vnitřním odporem, avšak můžeme zpozorovati malou výchylku jeho ručičky, zapojíme-li jej mezi stínicí plech a společný spoj obou odporů R₁ a R_R.

Prohlédnutím cívek L₁ a L_R jejich spojů s jinými součástmi a odstraněním objevených chyb, podaří se nám konečně náš přijimač uvést v činnost. Správnost vedení, cívek a kondensátorů, můžeme také zkoušeti zapnutými s nimi v serii voltmetrem a čtyřvoltovou baterií. Jsou-li cívky a vedení v pořádku, musí se ručička voltmetru vychýlit a ukazovati skoro plné napětí baterie. Při zkoušení tlumivek neb primáru nízkofrekvenčního transformátoru, bude tato výchylka značně menší. Konečně při zkoušení jeho sekundáru, výchylka ručičky voltmetru může být docela nepatrnná. V případě přerušení drátu neb kontaktů některé z těchto součástek, nebude se ručička vychylovati vůbec. Při zkoušení kondensátorů naopak, nesmí ručička ukazovat žádnou výchylku, jsou-li tyto v pořádku. Nemáme-li voltmetr, můžeme jej nahraditi sluchátky a zkoušku prováděti tak, jak již bylo uvedeno.

To je jen stručné naznačení směrnic, jež mohou přispěti k vyhledávání chyb v přijimači. Podrobné popsání určení vad přijimače, vyžadovalo by značně více místa, než obsah této brožury dovoluje. Mohu však říci, že je-li montáž pečlivě provedena, a pak důkladně zkontovalována a bylo-li při ní použito dobrých součástek, sotva se vyskytne nějaká větší neb nesnadno zjistitelná chyba. Spíše setkáme se se špatnými kontakty u lampových podstavců (zvláště 5 nožičkových) neb se vzájemným dotečem desek statoru a rotoru kondensátorů C₁ a C₂ (následek neopatrného zacházení s nimi při jich na-

montování). To se může objeviti tím, že při jejich otočení, počínaje od určitého dílku stupnice, příjem zanikne neb v reproduktoru bude slyšet škrabání a praskání.

Při zkoušení přístroje pomůže nám klid a pozornost a dobrá rada zkušeného radioamatéra. Nezapomeňme, že správně a dobře zmontovaný přijimač nemůže nefungovat. Nic mu jiného nezbývá.

Obsluha přijímače.

Máme-li přijimač v pořádku, připneme ho na síť, připojíme anténu, uzemňovací drát (na zdiřku Z) a reproduktor a zapneme vypínač. Velmi snadno bude nám vyladiti přijimač na místní vysílač neb některou silnější cizí stanici (ovšem vysílají-li).

Abychom však vždy a snadno mohli vyladiti aparát na určitou stanici, musíme sladiti oba kmitací okruhy (L_1 , C_1 a L_2 , C_2) tak, aby při otočení společného hřidele rotorů jich kondensátorů, mohl vzniknouti mezi jejich vlastními frekvencemi (jak jsme již řekli následkem různých vlivů) jen takový rozdíl, který by se dal vždy vyrovnat otočením doladovacího kondensátoru C_4 . K tomu účelu uvozníme zpětnou vazbu pootočením knoflíku reakčního kondensátoru doleva, až uslyšíme známé již klapnutí v reproduktoru (které svědčí, že reakce přestala být přiliš převázána) a knoflíkem ladících kondensátorů vyladíme nějakou dosti silnou, vzdálenější (ne místní) stanici na 40. až 50. dílku stupnice. Můžeme si při tom pomáhati pootočením doladovače neb i jemným zvětšením zpětné vazby. Je-li stanice zachycena a vyladěna na maximální sílu, pootočíme rotor doladovacího kondensátoru tak, aby plechy jeho rotoru vstupovaly mezi plechy statoru jen na polovic. Příjem stanice může při tom i zaniknouti (neb objeví se nějaká jiná stanice). Pak otevřeme víko přijímače a uvolníme trochu stator kondensátoru C_1 (odšroubováním matky u konsoly) pohybujeme pomalu tímto statorem, až se nám podaří zase vyladiti naši stanici na maximální sílu, ponechávajíce doladovací kondensátor ve střední poloze. Musíme při tom mít na zřeteli, že toto vyladění máme kontrolovat vždy při zavřeném víku aparátu. Po otevření víka opravíme tedy polohu statoru kondensátoru C_1 a pak zavřeme víko a pozorujeme sílu reprodukce. To opakujeme několikrát, až dosáhneme maxima této síly. Při tom opravujeme také polohu rotorů ladících kondensátorů, jemným otočením centrálního knoflíku a mírně zvětšujeme zpětnou vazbu (ne však přiliš aby v reproduktoru nebylo slyšet piskání). Když budeme s vyladěním hotovi, přitáhneme pevně matku statoru tak, aby se při tom naregulovaná jeho poloha nezměnila. Touto regulací dosáhli jsme toho, že stanice, jež můžeme zachytiti při střední poloze centrálního knoflíku (a utáhnuté zpětné vazbě), vyladíme přesně malým vychýlením doladovacího kondensátoru z jeho střední polohy. Zachycujeme-li stanice při polohách knoflíku, blížících se krajním je-

ho polohám, musíme také pro přesné vyladění jich vychýlit i dolaďovací kondensátor z jeho střední polohy tím více, čím více je pootočen knoflík centrální. Po ovládnutí závislosti pohybu obou knoflíků, k čemuž není třeba mnoho cviku, bude pro nás vyladění přijimače již věci velmi jednoduchou. Podle délku centrální stupnice, na kterém chceme vyladit nějakou vysílací stanici, ~~nařídíme~~ přibližně polohu dolaďovacího kondensátoru a pak postupně přivíráme kondensátor (C_a) zpětné vazby, opravující při tom polohu stupnice malými pohyby mikrometrického knoflíku a polohu dolaďovače tak, až budeme žádanou stanici čistě a dobře slyšet.

Poněvadž přijimač je velmi citlivý a na určitých ~~místech~~ své stupnice může zachycovat různé vysílací stanice na každém ~~délce~~ (dokonce již při otočení stupnice jen o půl délku může se objevit jiná stanice) snadno pochopíme, jak mnoho záleží na ~~jednom~~ pohybu centrálního knoflíku, pro přesné vyladění aparátu. Proto používáme jako centrálního knoflíku bezpodmínečně knoflíku mikrometrického. Pohyb reakčního kondensátoru, také musí se ~~dát~~ operovat, zejména když je zpětná vazba příliš uťažena. Nikdy ~~neuděláme~~ jí tak, aby v reproduktoru bylo slyšet pískání. Působí to nepříjemně na přítomné posluchače a budí to u nich dojem, že v přijimači není vše v pořádku. Již při malém cviku budeme vždy cítiti, kde musíme v utahování zpětné vazby ustati, neb jí povoliti, abychom docílili čisté a silné reprodukce. Další její ~~zvětšení~~ by příjem nejen zkreslilo, nýbrž i seslabilo.

Vůbec při každém vyladění aparátu nemáme otáčeti knoflíky bezúčelně sem tam, snažíce se tak vyladit tu kterou stanici. Musíme vždy mít na mysli, že po každém ~~sebe~~ menším pohybu jednoho ze tří knoflíků, hned musíme poněkud opraviti polohu ~~ostatních~~. Zachytíme-li nějakou stanici, pohybujeme pomalu mikrometrickým knoflíkem na obě strany a současně opravujeme polohu dolaďovacího kondensátoru, až se nám podaří dosáhnouti maximální sily reprodukce. Chceme-li poslech ještě sesiliti, zvětšíme poněkud zpětnou vazbu otočením rotoru reakčního kondensátoru do prava. Je-likož se při tom druhý ladící okruh (L_2, C_2) poněkud rozladí, musíme poopravit polohu rotoru kondensátoru C_2 mírným pohybem mikrometrického knoflíku. Při tom se změní i poloha rotoru kondensátoru C_1 , majícího společnou osu s kondensátorem C_2 . První ladící okruh (L_1, C_1) se tím také trochu rozladí. Tuto poslední závadu odstraníme konečně mírným pootočením kondensátoru dolaďovacího. Jak vidíme, polohy rotorů všech těchto kondensátorů, při přesném vyladění aparátu na nejsilnější a čistou reprodukci, jsou na sobě závislé. Není třeba mnoho času, abychom si na tuto u radiopřijímačů vyskytující se zvláštnost zvykli. Po uplynutí nějaké doby snadno se naučíme ovládati přístroj a zacházení s ním nebude nám činiti žádných potíží.

Po vyladění přijimače na nějakou cizí stanici může být někdy její poslech stěžován vedlejším zvukovým šumem, praskáním, hučením a pod. v reproduktoru, čemuž se obyčejně říká „poruchy“. Tyto bývají zaviněny výboji atmosférické elektriny („poruchy atmo-

P


sferické"), jiskřením u různých elektrických strojů neb přístrojů, pracujících v blízkém okolí a j. Odstranění těchto poruch (mimo atmosférické) dá se provést jen stlumením jich v místě jejich vzniku, t. j. na př. blokováním jiskřících částí přístrojů, kondensátory vhodné velikosti, očištěním jich vadných kontaktů a pod. Při jiskření vyzařují tyto stroje do prostoru rovněž vysokofrekvenční kmity, které, jsouc zachyceny anténou přijimače, sesilují se tímto a reprodukuují se reproduktorem. Jinak mohou se dostat do přijimače také vedením elektrické sítě, na níž jsou rušicí přístroje připojeny zároveň s přijimačem. Pro zamezení vnikání poruch do přijimače touto cestou, existují tak zvané lapače poruch, které se zapojují mezi síť a přijimač a tlumí přicházející ze sítě vysokofrekvenční kmity.

Při příjmu vzdálenějších cizích stanic často se stává, že nemůžeme zachytit nějakou z těchto, ačkoliv víme, že jest ji vždy dobře slyšet při určité poloze mikrometrického knofliku. To se může státí tím, že bud' tato stanice v tu dobu vůbec nevysílá, neb její vlny v ten okamžik nepůsobí na naši anténu následkem tak zvaného „fadingu“. Fading zavíruje se interferencí vlastních vln vysílací stanice a projevuje se tím, že její poslech občas na určitou dobu se značně seslabí neb i vůbec zanikne. Bráni se tomu můžeme jedině sesílením reprodukce (na př. zvětšením zpětné vazby). Ne-pomáhá-li to, musíme vyčkat, až se stanice zase objeví. Fading pozoruje se při poslechu na středních a zejména na krátkých vlnách. U dlouhých vln se tento zjev téměř nevyskytuje.

Pro snadné a rychlé vyhledávání vysílacích stanic, vedeme jejich seznam tím způsobem, že vždy po přesném vyladění přijimače na nějaký nový vysílač, poznamenáme si dílek, na němž jest stupnice mikrometrického knofliku ustálena. Mužeme si také pro tento účel nakreslit diagram, znázorňující závislost mezi počtem ladicího knofliku a odpovídající frekvenci přicházejících vln.

Vodorovnou osu tohoto diagramu rozdělíme na stejně části, odpovídající délkám stupnice ladicího knofliku (na př. od 0 do 100). Na svislou osu nanášíme pak frekvence v kilocyklech, t. j. v celých tisících kmítů za vteřinu. Kreslíme-li diagram pro rozsah vln od 200—600 m, znamená to, že nanášíme na svislou osu délky pro 500.000 až 1,500.000 kmítů (cyklů) čili krátce 500 až 1500 kilocyklů. Vlnu různé délky vždy můžeme převésti na kilocykly, dělíme-li rychlosť šíření se kmítů v prostoru (t. j. 300.000.000 m za vteřinu) počtem metrů, jemuž se délka této vlny rovná. Takže vlně o délce 200 m odpovídá frekvence $300.000.000 : 200 = 1.500.000$ cyklů, čili 1500 kilocyklů, vlně 300 m frekvence $300.000.000 : 300 = 1000$ kilocyklů atd. Nemusíme ovšem toto přepočítávání ani prováděti, neboť poslední dobou, udávají se obyčejně všude nejen délka vlny, na níž vysílací stanice pracuje, nýbrž i její frekvence v kilocyklech. Při kreslení diagramu postupujeme následovně: naladíme přesně náš přijimač na příjem nějaké vysílací stanice, jejíž jméno jest nám známo (na př. Katovice) a délkom odpovídajícím poloze ladicí stupnice (58) vedeme na diagramu přímku rovnoběžnou se svislou osou

tohoto. V seznamu vysílačích stanic uváděném na př. v radiojournalu nalezneme si počet kilocyklů, na nichž tato stanice pracuje (v našem případě 734), a odpovídajícím bodem svislé osy dia-

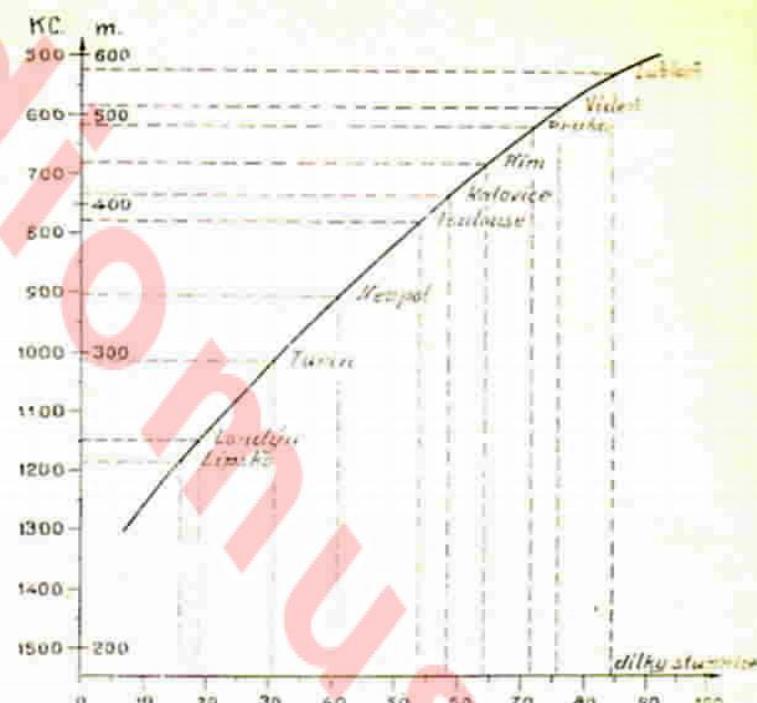

Obr. 14.

mu vedeme přímku rovnoběžnou s jeho vodorovnou osou. V průsečíku obou nakreslených přímek dostaneme bod, vedle nějž napíšeme jméno zachycené stanice. Toto opakujeme pro několik vysílačů, vyladěných na různých místech ladící stupnice. Určenými takto body na diagramu, vedeme spojitou křivku, která nám bude udávat závislost mezi frekvencí vysílačích stanic a délky stupnice, na nichž se tyto stanice dají zachytit.

Kdybychom ve svém přijimači použili ladících kondensátorů čistě ortometrických, dostali bychom místo křivky přímku a stačilo by nám přesně určiti zmíněným způsobem na diagramu jen 2 body, jimiž bychom mohli vésti naší přímku.

Nakreslený diagram může nám pomoci jednak zjistiti jméno stanice již posloucháme, jednak i vyladiti náš aparát na vysílač, nevíme-li předem na kterém délku stupnice ho můžeme slyšeti. V prvním případě naladíme přesně přijimač na maximální sílu reprodukce a bodem vodorovné osy diagramu odpovídajícím dílkem stupnice vedeme svislou přímku. Průsečíkem této s křivkou diagramu vedeme pak přímku vodorovnou, která na svislé ose diagramu udá nám počet kilocyklů, jejž má zachycená stanice. Vyladíme-li na př. stanici na 64. dílku stupnice a nakreslivše na diagramu zmíněné přímky (vodo-

rovou a svislou), dostaneme na svislé ose počet kilocyklů 680. Dle seznamu vysílacích stanic zjistíme pak, že zachycená stanice je Rím.

Chceme-li zachytiti nějakou novou stanici na př. Londýn, zjistíme dle seznamu počet jejich kilocyklů (1148). Odpovídajícím dílkem svislé osy diagramu vedeme vodorovnou přímku a průsečkem této s křivkou pak přímku svislou, která protíná vodorovnou osu na 18. dílku. To znamená, že Londýn musíme hledati přibližně na 18. dílku ladící stupnice.

Nakreslený diagram nemusí být úplně shodný s diagramem znázorněným na obr. 14., neboť tvar a poloha jeho křivky je závislá na použitých ladicích kondensátorech, cívkách, anténě a j.

ZÁVĚR.

V závěru svého návodu chtěl bych ještě podotknouti, že jako v jiných oborech techniky, tak i v radiotechnice, k dosažení nejlepších výsledků je zapotřebí přesnosti a pozornosti při provádění té které konstrukce. Kombinací různých nových, neb již známých způsobů zapojení jednotlivých součástí přijimače, dosahujeme nejlepších podmínek dobrého příjmu, avšak jen účelným a pečlivým jich provedením nejlépe využijeme těchto podmínek v praxi.

Tuto brožúrou chtěl bych i širším vrstvám, majícím jen částečnou představu o radiotechnice, přispěti k pochopení alespoň nejjednodušších základů, na nichž je tato zbudována.

Doufám, že mne čtenáři nebudou příliš přísně kritisovati pro neúplnost neb snad i nesrozumitelnost výkladu, zaviněné omezeným rozsahem této knížky.

Musím upřímně dozнатi, že mi bude skutečně velkým potěšením a plným zadostiučiněním, dosáhne-li tento můj spisek alespoň částečně svého účele.

Ku konci svého závěru přeji všem, kdož s chutí a odvahou začnou se stavbou mnou zde popsaného přijimače mnoho zdaru.

Ing. N. Stukaněv.

**Spojení dvou otočných kondensátorů musí být přesné.
RADIO-HAUEL a RADIOTECHNA mají pro Vás rozebiraci
dualní kondensátory již připraveny.**

SEZNAM SOUČÁSTEK A ROZPOČET.

Na základě návrhu autora v zájmu popularisace stavebnice TITAN poskytujeme při koupi stavebnice každému zájemci 10% slevy. Vedeme jen součástky autorem vyzkoušené, doporučené a vzhledem k amatérské práci dle jeho návrhu připravené. Každému, komu součástky ku stavebnici TITAN dodáváme, prohlédneme přijimač po skončení montáže úplně zdarma v našich závodech pod dohledem Ing. Stukaněva. Poskytujeme radu a případné chyby i odstraníme. Koupěm součástek u nás máte záruku, že tyto jsou přezkoušeny a při povstalých nesnázích Vám s ochotou poradíme. Váš úspěch jest naším nejlepším odporučením.

RADIO-HAVEL

	Kč
1 montážní prkénko	8—
1 souprava stínících plechů (2 kusy)	42—
1 panel přední	25—
1 pětipol. zásuvka	8—
1 mikrodial s osvětlovací žárovkou	60—
2 knofliky pro reakci a doladovač	8—
1 knoflik pro filtr	3.80
1 přívodní Flexo šnúra se zásuvkou	9.10
1 dvoupolový vypínač	10—
2 dvoudířkové vývodky pro gramofon a tlampač	4.50
1 transformátor 2×250 , $2 \times 2 = 1$ až 1.5 mA, $2 \times 2 = 3$ až 5 mA, Rex	190—
1 tlumivka Eta 30 H	90—
1 nízkofr. transform. Eta 80 Kč neb Zenit 1:5	70—
2 bloky 2 Mf zkouš. na 500	62—
1 " 2 " " 500	53—
1 " 0.1 Mf " " 500	14—
1 blok 0.5 Mf	16—
1 odpor Always 500 ohmů	9—
2 odpory " 0.1 Mg	3.50
1 odpor " $50\,000$ ohmů	4—
1 " " 50 — 100 ohmů	15—
1 " " 2 až 3 Mg	7—
1 " " 0.3 Mg	4—
1 fixní kondensátor $10\,000$	12—
1 " " 500 cm	5.50
1 " " 5000 cm	9.50
1 " " 300 — 500 cm	5.50
1 " " 250 cm vakuový	8—
2 otočné kondensátory Baby Logo à 500 cm 1. s nárazníkem, 2. bez nárazníku	77—
1 nastavovací trubička se stavěcím šroubkem	5—

RADIOTECHNA

1	mosazný držák pro otočný kondensátor	6—
1	doladovací vzduchový kondensátor 50—75 cm	30—
2	kondensátory s pevným dielektrikem à 500 cm	46—
1	podstavec pro odpor	3.60
2	lampové spodky pětinožičkové	24—
2	lampové spodky čtyřnožičkové	28—
2	podstavce pro cívky à 11— Kč	36—
2	cívky pro střední vlny 200—600 m	76—
1	tlumivka kuželovitá	25—
1	cívka 50—75 závitů	22—
10	zdírek	8—
1	m špagetu	2.20
1	letovací pasta	6—
1	sada šroubků, patičky, bavlnka	5—
Cena veškerých součástek úhrnem		Kč 1156.30
10% sleva při hotovém placení		.. 115.60
		Kč 1040.70

L A M P Y :

1	lampa Telefunken 1054	Kč 130—
1	" 804	" 120—
1	" Tungsram stíněná AS 4100	" 165—
1	" Philips pentoda B 443 Kč 140 neb RE 134	" 120—

Cena stavebnice včetně lamp Kč **1.575.70**

Současně nabízíme Vám ku stavebnici TITAN skvěle provedenou skříňku s plechovou výplní uvnitř za Kč 220—. Upozorňujeme, že skříňka jest nezbytnou, jelikož vložením stavebnice do skříňky a uzavřením této uzavírají se stínící plechy v jeden celek.

Veškeré objednávky vyřizujeme ihned. Na venek zasíláme zboží dobrékou neb proti předem zaslanému obnosu. Při prodeji na splátky slevy neposkytujeme a k nákupní ceně přirážíme 10% z celkového obnosu jako úhradu na úroky a manipulaci. Při objednávce na úvěr nutno složiti 30% z celkové nákupní ceny a podepsati prodejní formulář. Veškeré objednávky řídte na kteroukoliv jednu z niže uvedených dvou firem, sdružily se pro dobrou věc, aby, sloužíce na širší základně, sloužily Vám lépe.

RADIO-HAVEL

PRAHA II., VYŠEHRADSKÁ TŘ. 20

Stanice el. dráhy č. 13 a 18.

RADIOTECHNA

Bohuslavický a spol.

PRAHA II.,
PASÁŽ PALÁCE „RIUNIONE“, TEL. 231-67.

Každodenně od 17. do 19. več. předvádime radiozájemcům třílamp. stíněný dálkový přijímač TITAN u našich prodejních místnostech.

RADIO-HAVEL

RADIOTECHNA



„Dr. Nesper“ 4 pól. „Normál“ systém


k zatížení do 3 watt. Silný magnet, vyvážená lamelová kotva, neobyčejně důkladná konstrukce. Měkká, velmi přirozená reprodukce řeči i hudby. Stejně vhodný pro malé přijimače s nízkým anodovým napětím jako pro aparáty 4—5 lampové.

Kč 260.—

Nová konstrukce!!!

„Dr. Nesper“ 4 pól. „Special“ systém
s regulací, zvláště citlivý.

Kč 290.—

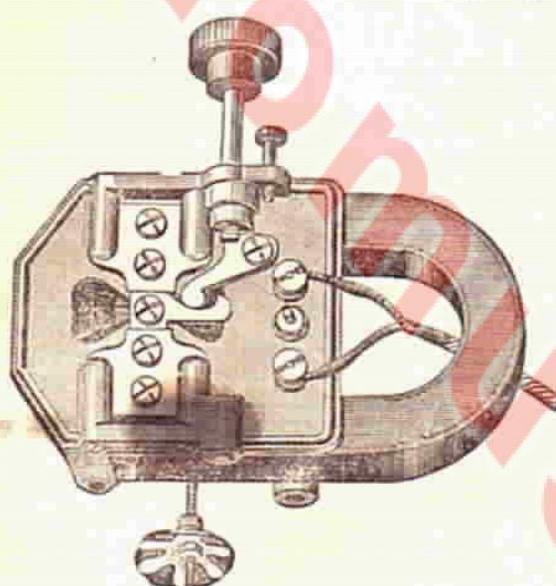


„Dr. Nesper“ 4pól. „Super“ systém

regulační, k zatížení až 10 wattů, nejlepší mohutný magnet z kobaltové oceli, lamelová kotva. Posuvné půlové nastavce. Až do nejmenších detailů dílo jemné mechaniky. K připojení na největší přijimače s vysokým anodovým napětím nebo na velkozesilovače.

Kč 350.—

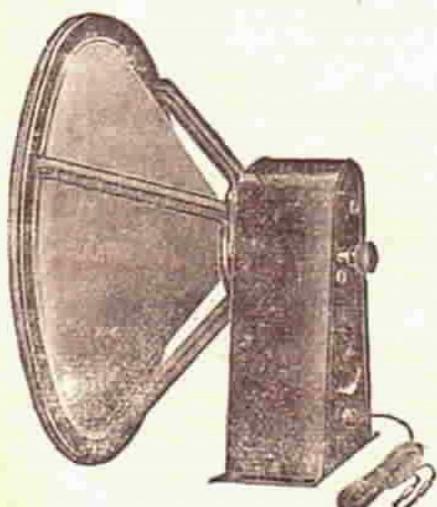*Dokonale nahradí amplion
dynamický, aniž by měl
jeho nedostatky.*



CHASSIS, zcela hotový amplion, nutno pouze připevnit třemi šrouby do skřínky nebo na zvukovou desku.

Chassis Normal Mignon ⌀ 355 mm
vybaveno 4pól. syst. „Dr. Nesper“
normálním

Kč 400.—

Chassis Normal Grand ⌀ 420 mm
ditto

Kč 480.—


Super Chassis Mignon ⌀ 355 mm
vybaveno čtyřpólovým super-syst.
„Dr. Nesper“

Kč 490.—

Super Chassis Grand ⌀ 420 mm
ditto

Kč 570.—

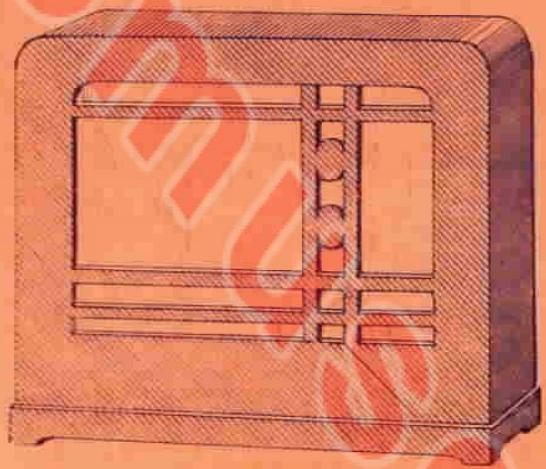**ČTYŘPOLOUÉ SYSTEMY
A TLAMPAČE D^r. NESPERA**



**MAJÍ TEPLÝ, LAHODNÝ
A MOHUTNÝ TON.
JSOU UZHLEDNÉ A LEVNÉ.**

R
S
S
S

Do přijímače TITAN lampu

TELEFUNKEN



LAMPA
TELEFUNKEN

sama nenahraditelná,
nahradí kteroukoliv
lampu jinou.

Na detekci

REN 804

Do eliminátoru

RGN 1054

TELEFUNKEN

Veškeré lampy TELEFUNKEN, jakož i přístroje, též na měsíční splátky obdržíte u firmy:

RADIO-HAVEL
PRAHA II.,
Vyšehradská 17/ida 20.
Stan. el. dr. 18 a 18.

RADIOTECHNA
Bohuslavický a spol.
PRAHA II.,
Pasáž paláce Riunione.
Telefon č. 231-67.

Knifinskářka J. Wurm, Praha-Vinohrady, telef. 529-6-2.