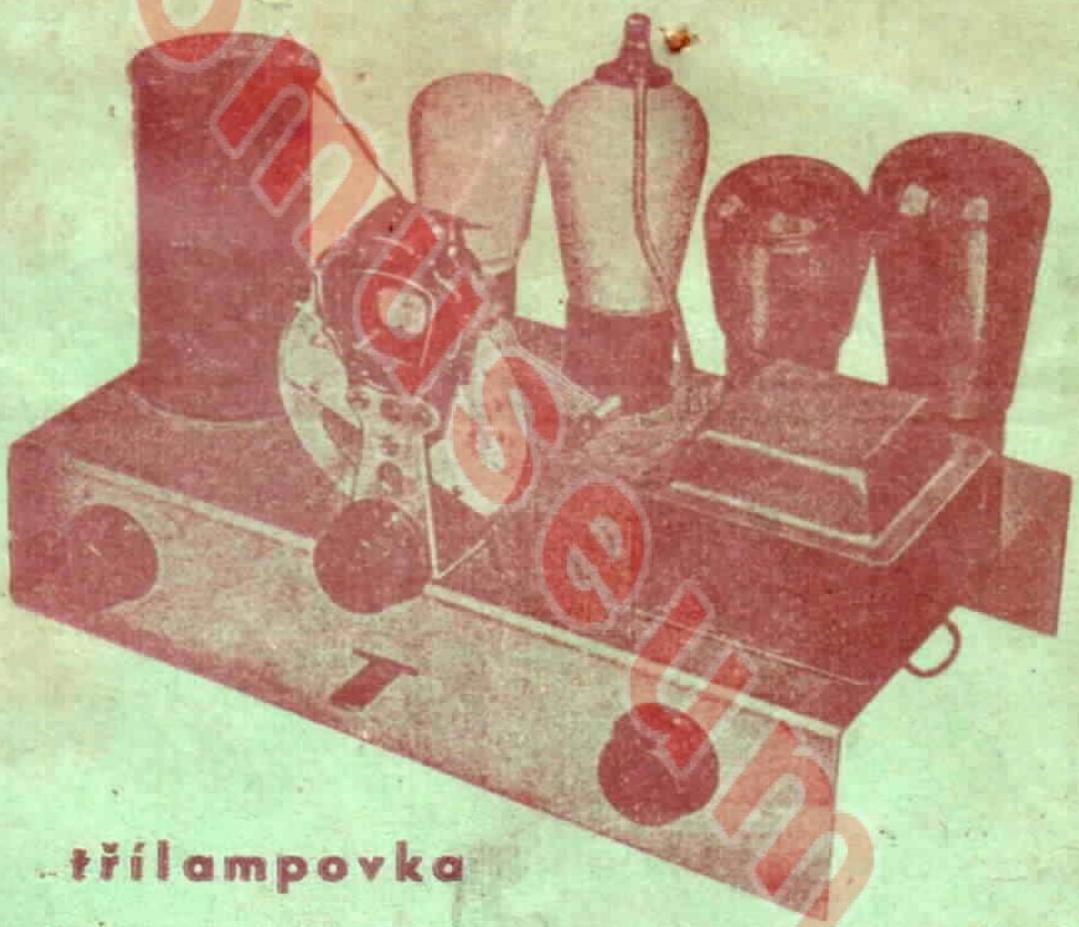


PIERCE OT. H R E E



třílampovka

o maximálním výkonu

a jedinečné selektivitě 10 K. C.

POZOR!

Radiovýrobci a obchodníci žádejte
nabídky:

Dynamické tlampače
v každém provedení, od nejmenšího počinaje.

4 polové systémy.

Vicenásobné kondensátory.

Universální stupnicový
přepínač.

Mikro-jemná stupnicová škála.

Momentní vypínače.



ORION

Spol. pro prodej žárovek a radiopotřeb s r. o.

PRAHA I., Staroměstské nám. 21. - Telefon 251-21.



TUTO SKŘÍNKU

skvěle řešenou za Kč 105,-
použijte pro stavebnici

PIERCE THREE

PRAGARADIO, PRAHA II.

Myslíkova 28. - Telefon 450-01.

ŽADEJTE
u svého obchodníka
**DOSEDĚLOVY
SÍŤOVÉ
TRANSFORMÁ-
TORY**

známé osvědčené jakosti.

**ANTONÍN DOSEDĚL,
PRAHA-DEJVICE,**

Bachmačská 16.

Telefon 725-04.

Radij

Stíněná třílampovka

»PIERCE THREE«

Na podzim minulého roku byl vydán popis velice výkonné dvoulampovky »Pierce Two« a setkal se s takovým úspěchem, že první dvě vydání byla v krátké době rozebrána. Tento model byl uveden na trh též jako hotová stanice, o jejímž výkonu a rozšíření netřeba se zmiňovati. Pro náročnější posluchače byla současně uvedena na trh třílampová stanice »PIERCE THREE«, která ve spojení s dynamickým reproduktorem dává výsledky přímo překvapující. Jelikož její stavba jest již komplikovanější a vyžaduje přesné montáže, upustilo se původně od vydání této stanice ve stavebnici. Na základě nesčetných poptávek a na přímý nátlak z řad amatérských upravila se montáž této stanice tak, aby bylo možno každému zručnějšímu amatéru dle přesného plánu a podrobného montážního popisu tuto stanici si sestavit.

Upouštím zde od zbytečných a rozvláčných úvah a po krátkém všeobecném popisu přistoupím ku podrobnému návodu montážnímu, který vhodně doplní několik fotografií.

SELEKTIVITA dociluje se zde opět jako u »Pierce Two« dvěma laděnými okruhy, z nichž **první** jest bezeztrátový filtr, zhotovený z vysokofrekventní licny a **druhý**, pečlivě prokonstruovaný okruh detekční. Antena jest aperiodická, její cívka jest z vysokofrekventní licny, o 15 závitech, mřížkový okruh o 90 závitech, reakce o 45 závitech a cívka pro dlouhé vlny o 164 závitech s antenní odbočkou na 98 závitů. Tato cívka jest vinuta bezeztrátově.

Sada výše popsaných cívek jest výsledkem nákladních a dlouho trvajících pokusů. Na jejím zhotovení závisí celý výkon stroje a nedoporučujeme ani nejzkušenějším amatérům, by si tuto zhotovovali sami. Reakce jest zde měkká a velmi účinná. Netvrďme sice, že selektivita této stanice jest 6 KC, jak tvrdí v inserci jedna firma o své dvoulampovce, docílili jsme zde však selektivity 10 KC, takže i při náhražkové anténě přijímáme Florencii a Langenberg při Praze a Bratislava neinterferuje s Heilsbergem. Jako příklad uvádím, že večer, při normálním příjmu, ve vnitřní Praze na náhražkovou anténu (asi 5 m) neb samotné uzemění zachytí se bezvadně na dynamický reproduktor více než 70 stanic a přes den za těchž podmínek všechny silnější evropské stanice (10—20 stanic).

Nízkofrekventní zesílení voleno jest opět odporové a to o dvou stupních. Na prvním stupni volena jest lampa stiněná, která i nejslabší impulsy detekční lampy zesiluje tak, že koncový stupeň promoduluje. O výhodách a nevýhodách zesílení transformátorového a ohmického (Loftin White) bylo psáno již v brožuře »Pierce Two«, proto je zde pomíjim. Tamtéž bylo psáno, proč jsme se přiklonili k zesílení odporovému.

Ještě dříve, než přikročím k popisu zapojení, chci upozornit, že »PIERCE THREE« jako hotová stanice jest uvedena na trh ve třech modelech:

1. »PIERCE THREE« INDUKTOR. Při této typě jest použito amplionu t. zv. ferrodynamiku, t. j. volně kmitajicího systému. Sifový transformátor pro tuto typu jest normální, usměrňovací lampa jest na 30 mA, a jako koncová lampa jest zde použita též normální pentoda.
2. »PIERCE THREE« DYNAMIC. Jako reproduktoru jest zde použito dynamiku s výstupním transformátorem a s buzením 220 V při spotřebě cca 18 mA. Magnetisační proud odebírá se ze stanice tak, že jest paralelně zapojeno pole magnetu s eliminatorem stanice, jak jest na zapojovacím plánu naznačeno. Primár výstupního transformátoru kmitaci cívky zapojí se ke stanici jako normální amplion. Zde jest použito též normálního transformátoru sifového a dostačí úplně normální pentoda. Usměrňovací lampa musí však být větší než v případě prvém a to Philips 505. V pádu, že by bylo použito nepřímo žhavené pentody 6 Wattové, jest nutno, jak k vůli proudu anodovému, tak i žhavicímu použití sifového transformátoru speciálního. Jinak se nic nemění.
3. »PIERCE THREE« PERMANENT. Tato typa jest stanována pro ty, kteří kladou již vysoké požadavky na produkci. Jest zde použito vysokokvalitního dynamiku s anglickým permanentním magnetem z kadmiové oceli. Transformátor sifový jest speciální, jakož i koncová, nepřímo žhavená pentoda. Přirozeně, že tohoto dynamiku možno použít k oběma typám předcházejícím, neboť ani na stavbě, ani na kvalitě součásti není nic měněno.

A nyní přikročíme k podrobnému popisu

zapojení

Ladici okruh je podobný jako u stanice »Pierce Two«. Vysokofrekventní kmity přicházejí buď přímo, nebo přes zkracovací kondensátory C_1 a C_2 do filtračního okruhu, vytvořeného otočným kondensátorem $C_2 = 500$ cm a paralelně k němu zapo-

jenou cívkou. Tato je vinuta z vysokofrekventní licny, která má nejmenší ohmický odpor pro vysokou frekvenci.

Ladící kit je sestaven ze čtyř cívek vhodně vzájemně k sobě uspořádaných a na těchto vzájemných vazbách pozůstává téměř celý výkon stanice. První cívka je antenní, vinutá opět z vysokofrekventní licny z výše uvedených důvodů. Tato převádí vysokofrekventní kmity na cívku mřížkovou pro normální vlny, k níž v serii je zapojena cívka dlouhovlnná, která se při příjmu krátkých vln zapojuje přepínačem na krátko. Čtvrtá cívka je reakční, která je na druhé cívky vázána tak, aby reakce působila stejnomořně na oba vlnové rozsahy. Reakce je laděna otočným kondensátorem $C_5=500$ cm.


Okruh jest laděn kondensátorem C_3 o kapacitě 0.0003 Mfd. Používáme detekce mřížkové, která jest nejcitlivější. Ku zamezení vnikání vysokofrekventních kmitů do odporového zesilovače vkládáme mezi anodu detekční lampy a zem kondensátor $C_7=250$ cm a odpor $R_3=0.1$ MOhm, který zastává funkci vysokofrekventní tlumivky. Vysokofrekventní kmity nemohou projít odporem R_3 a jsou sváděny kondensátorem C_7 do země. Kmity nízkofrekventní přivádime pak přes vazební kondensátor $C_6=5000$ cm na mřížku druhé lampy L_2 . Upozorňuji předem, že vazební kondensátory C_6 a dále uvedený C_9 musí být bezpodmiňečně vysokokvalitní, slídové, jinak stanice zkresluje, hučí a »onduluje« tóny a jeví různé jiné nectnosti, které se pak marně snažíme odstraniti a zbytečně hledáme chybu jinde. Toto uvádíme z vlastní zkušenosti.

Lampa L_2 je se stíněnou anodou, specielně určenou pro nízkofrekventní zesilování. Jelikož vyžaduje menší mřížkové předpětí, vkládáme mezi katodu a zem odpor $R_5=1000$ Ohm, čímž katoda dostane kladnější potentiál, nežli mřížka. Napětí na stínici mřížku získáváme potentiometrem, tvořeným z odporu $R_6=0.05$ MOhm a $R_7=1$ MOhm, které jsou blokovány kondensátorem $C_8=1$ Mfd.

Z anody lampy L_2 procházi značně již zesílená energie opět vazebním kondensátorem $C_9=5000$ cm (slídovým, jak uvedeno výše) na mřížku koncové lampy—pentody a odtud do amplionu. Jelikož pomocná mřížka pentody musí dostati menší napětí nežli anoda, vkládáme mezi pomocnou mřížku a maximální napětí odpor $R_{10}=0.05$ MOhm, který nám sníží napětí asi o 50 Volt. Tento odpor musíme též blokovat proti zemi kondensátorem $C_{10}=50.000$ cm.

Pentody, jak známo, následkem svého vysokého vnitřního odporu, zesilují naprosto stejně jak vysoké, tak hluboké tóny. Nám se však zdá, že tyto lampy spíše akcentují tóny vysoké — což se jeví hlavně u hudby v jakémisi vřískavém zabarvení vysokých tónů — proto zapojujeme paralelně k amplionu kondenzátor $C_t=5000-10000$ cm, kterým se přiliš vysoké frekvence

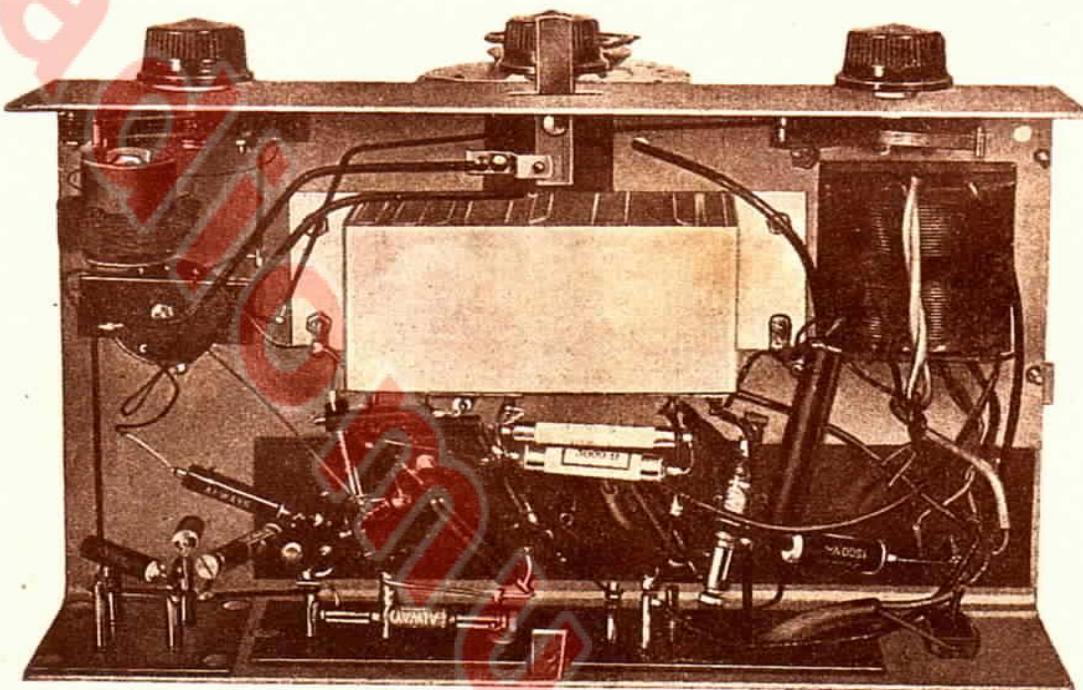svedou do země, aniž by prošly amplionem. Vliv na zabarvení reprodukce mají též vazební kondensátory C_6 a C_9 , které není radno používat o menší hodnotě než 5000 cm, jinak nezískáme stejnoměrného zesílení po celém frekventním rozsahu.



Zdroj proudu.


Aparát jest konstruován pro provoz ze střídavé sítě. Používáme nepřímo žhavených lamp, vyjma koncové, která jest žhavena přímo. Pro velký výkon můžeme též použíti 6Wattové pentody, jak již dříve řečeno, která však jest žhavena nepřímo a vyžaduje speciálního síťového transformátoru. Anodový proud dodává nám eliminátor, sestavený z transformátoru, usměrňovací lampy a filtru.

Duší eliminátoru jest síťový transformátor. Tento musí být bezvadné konstrukce a důkladně dimenován. Pro tuto stavebnici máme dva typy transformátorů:

- normální, pro dvě lampy nepřímo žhavené a jednu přímo žhavenou,
- speciální, pro 3 lampy, všechny nepřímo žhavené.

Tyto typy se od sebe liší jednak ve vinuti žhavicím, jednak ve wattovém výkonu při vinuti pro anodové napětí. Nesmi se při sebedelším provozu přílišně zahřáti a při zatížení musí nám konstantně dodávat žádaná napětí. Amatéry upozorňujeme, že nejlepší „po domácku“ zhotovený výrobek se ani cenou, ani kvalitou nevyrovná dobrému továrnímu výrobku. Nemůžete nikdy,

nehledě k jiným nedostatkům, na př. utáhnouti vinuti tak, aby Vám při zatižení nekmitalo dle period proudu. A což teprve vinuti mítí ve vrstvách a každou prokládati papírem. K této značné práci trpělivost lidská nestáčí, a když, tak myslím, že je věčná škoda času, který můžete jinak a mnohem lépe zužitkovat. A potom, co je hlavní, cena dobrého továrního výrobku není vyšší, než nač by Vás přišel materiál ku výrobě tohoto transformátoru. A dále, je Vás málo, kteří máte přesné měříci přístroje na střídavý proud — a to si vždy odnesou lampy! Nepouživejte nikdy t. zv. autotransformátorů. Přijímač je v tom případě stále zapojen přímo se sítí a zemí nesmí být připojena na uzemění přímo, nýbrž přes blok, zkoušený na vysoké střídavé napětí, čímž se celá věc za 1. komplikuje, 2. jest nebezpečná a 3. jest zakázaná.

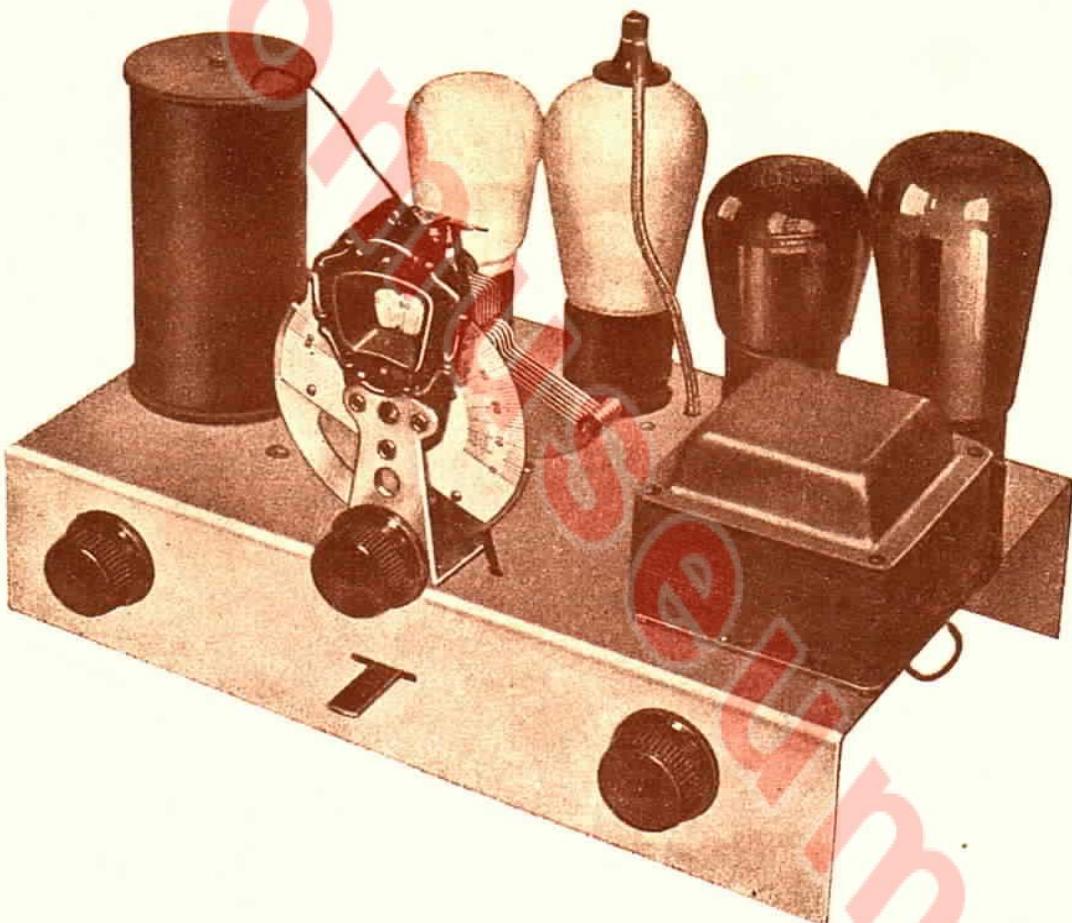

Při slabší pentodě do 3 W anodové ztráty a nemáme-li buzený dynamik, můžeme použít jednoanodové lampy malého typu do 300 V a 25—30 mA (Telefunken RGN 354) a normálního transformátoru. Při použití slabší pentody (RES 164) a buzeného dynamiku (do 20 mA) použijeme usměrňovací lampy na 400 V při 75 mA (Philips 505) a speciálního typu transformátoru. Totéž platí pro 6 W pentodu a dynamik, ať již s magnetem buzeným neb permanentním.

K vyfiltrování pulsujícího proudu za usměrňovací lampou

používáme filtru, složeného z kondensátorů a tlumivek, na jejichž místě používáme odporů, které úplně vyhovují. Tím ušetříme nejen místo, ale i peníze. Tlumivka má sice tu výhodu, že proti střídavému proudu má normálně odpor 5000 Ohm, kdežto stejnosměrnému proudu klade odpor desetkrát menší, tedy asi 500 Ohm, čímž vzniká menší ztráta napěti. My však již s touto ztrátou napěti počítáme, a máme sirové transformátory vinuté na 300 Volt. Nás filtre je tvořen kondensátory $C_{11}=4$ Mfd a $C_{12}=2$ Mfd a odporem $R_{11}=5000$ Ohm.

Detekce a první nízká frekvence musí dostat lépe vyfiltrované napěti, proto vedeme filtrovaný již proud ještě přes další filtr, složený z odporu $R_{13}=0.1$ MOhm a kondensátoru $C_{13}=1$ Mfd. Odpor R_{13} je sice vysoké hodnoty, napěti nám však příliš nesrazí, protože detekční a první nízkofrekventní lampa odebírají jen několik málo desetin mA. Mřížkové předpětí pro koncovou lampa je provedeno spádem napěti na odporu $R_{12}=1000$ Ohm, překlenutého kondensátorem $C_{14}=1$ Mfd, čímž pentoda obdrží žádané předpětí 15 V. Střední vývod od žhavícího vinutí pro lampy je uzemněn. Velmi důležitým je kondensátor $C_z=5000$ cm, který přispívá k dokonalému vyfiltrování proudu a změkčí nasazování zpětné vazby. Bez tohoto kondensátoru stanice při nasazení zpětné vazby vrčí.

Při použití pentody 6 W, nepřímo žhavené mění se následující hodnoty: odpor $R_{12}=1000$ Ohm na 12 Watt, odpor $R_{13}=0.2$ MOhm, místo 0.1 MOhm.

Při gramofonovém přenosu používáme jen dvou posledních lamp, protože gramofonová přenoska nám sama dodává již dost velké impulsy nízkofrekventní. Při použití všech tří lamp by koncová lampa tak velké impulsy nemohla zpracovat a zkreslovala by, neboť její mřížkový odpor není tak veliký, a v tom případě by pracovala na nerovné části charakteristiky.

Montáž přijímače.

Montáž stanice provedeme na hliníkovém chassis, jehož vylišované otvory pro lampové spodky a připevňovací šroubky nám dávají přesné rozložení součástek. Toto rozložení je nutno přesně dodržeti, neboť jest velmi důležité pro výkon stanice. Veškeré drobné součástky jakož i spoje jsou na spodní části chassis. Nahore jest cívkový kit, otočný kondensátor, připevněny na osvětlené mikrostupni a sirový transformátor, na němž jest připevněna destička na přepínání sirového napěti.

Diváme-li se na chassis ze předu, jest uprostřed umístěn otočný kondensátor $C_3=0.0003$ Mfd, na levo cívkový kit, z něhož jsou spádem vyvedeny různobarevné kablíky, a na pravo sirový transformátor. Na svíslé přední straně chassis jest na levo kondensátor $C_2=500$ cm pro filtr, pod mikroškálou vlnový přepinač a na pravo kondensátor zpětné vazby $C_5=500$ cm. Vzadu na chassis jsou lampové spodky. Do třízdiřkového spodku u transformátoru přijde lampa usměrňovací, vedle ni koncová pentoda,

dále stiněná nízkofrekventní lampa a na konec lampa detekční. Oba otočné kondensátory C_2 a C_5 jsou s pevným dielektrikem, takže svými rozměry se velmi dobře vejdu pod chassis. Odlaďovací kondensátor C_2 nutno pečlivě odisolovat od chassis, což provedeme isolačním kroužkem, který vložíme do většího již otvoru v chassis a dvěma celulodovými podložkami ze předu a ze zadu plechu. U reakčního kondensátoru C_5 musíme dát pozor, aby se nám hlavičky šroubků na statoru nedotýkaly chasis.

Jak oba kondensátory s pevným dielektrikem, C_2 a C_5 , tak i ladící vzdušný kondensátor C_3 , jež musí být bezeztrátové konstrukce, musí být velmi solidně provedeny, od nich je totiž velmi závislý celkový výkon. Osvětlovací žárovku pro mikroskopálu používejte šestivoltovou, normální čtyřvoltová se brzy spálí.

Blokovací kondensátory $C_8=1$ Mfd, $C_{11}=4$ Mfd, $C_{12}=2$ Mfd, $C_{13}=1$ Mfd a $C_{14}=1$ Mfd, jsou zkoušeny na 700 V a umístěny buď v jednom bloku nebo jednotlivě, avšak jsou přichyceny hliníkovým pásem ze spodu k chassis. Používáte-li jednotlivých bloků, musíte je umístiti v tom pořadí, v jakém jsou na plánu nakresleny, jinak by Vám vyšly švachy spoje přiliš dlouhé. Veškeré použité odpory mohou být zkoušeny na 0.5 Watt zatížení, jedině odpor $R_{11}=5000$ Ohm musí být důkladný, zkoušený nejméně na 12 W. Odpor $R_{12}=1000$ Ohm pro mřížkové předpětí dostačí 0.5 wattový, při 6 W pentodě použijte však odporu, zkoušeného na 12 W.

Upozorňujeme důrazně, že odpory R_1 a $R_4=1$ MOhm a $R_9=0.3$ MOhm, musí být nejlepšího provedení, vakuové ve skle, jinak Vám bude stanice bzučeti. Také kondensátory C_6 a $C_9=5000$ cm nutno použít o nejlepší kvalitě, jak již vpředu upozorněno a to se slidovým dielektrikem. Nejlépe se nám osvědčily Micamold nebo Sangamo, americké provenience, lisované v bakelitu, nebo kondensátory vakuové. Nikdy však pro tento účel nepoužívejte kondensátorů svitkových (trubkových) pro jejich malou dimensi. Tyto se k tomu účelu nehodí pro jejich malý ohmický odpor pro proud stejnosměrný. S nimi pracuje stanice nepravidelně a hučí. Na jiných místech používáme již tyto kondensátory bez nejmenší obavy a bez újmy na kvalitě reprodukce. Ušetříme tím hodně místa, jehož beztak nemáme nazbyt.

Vývody pro antenu, uzemění, gramofonovou přenosku a amplion jsou umístěny na zadní straně chassis, kde jest též připevněn síťový otočný vypinač a vyveden gumový kabel se zástrčkou do sítě.

POZOR! Dřive než namontujete kondensátor C_2 do chassis, přisroubujte nebo přileťujte pod šroubek nebo očko na statoru odlaďovací cívku a sice úhelníčkem, k této cívce přinýtovaným. Cívka odlaďovače, jak již uvedeno, je vinuta z vysokofrekventní liny, jejíž jednotlivé drátky mají ještě emailovou isolaci. Tuto

musíme na obou koncích cívky řádně očistit, což je práce, která vyžaduje jistou dávku trpělivosti (všechny drátky očistit a žádný neutrhnout). Nenechávejte tyto konce delší než je nutno a řádně všechny drátky přileťte ke statoru a rotoru kondensátoru, neboť jinak pozbývá licen svého významu.

Postup montáže.

Nejprve připevníme k chassis siťový transformátor, jehož spodní dosedací část očistíme od laku, aby byla vodivě zapojena s chassis. Pak provedeme ihned zapojení žhavení lamp. Všechna žhavící vedení provedete při samém plechu, aby Vám vybylo dosti místa pro ostatní spoje. Žhavící spoje provedete zkrouceným drátem (světelná šňůra) a vedete jej pokud možno nejdále od mřížek. Vedení od prosvětlovací žárovky můžete provést zkrouceným drátem prům. 0,5—0,6 mm, bavlnou isolovaným a na něj navlékněte bougie-trubku. Toto vedení připojte na žhavení **přijímacích lamp** (paralelně k lampám). Pak si namontujeme ostatní součástky, jako otočné kondensátory s pevným dielektrikem, mikroškálu s ladícím kondensátorem a cívkový kit.

POZOR! Dříve, nežli připevníme blokovací kondensátory na chassis, naletujeme si na vlnový přepinač dva kusy zapojovacího drátu, poněvadž pak je přepinač velmi těžko přístupný.

Veškeré odpory a kondensátory letujeme přímo na drátky z nich vyvedené, na které navlékneme vždy kousek spaghetti. Zapojování odporů a bloků jest věci dosti choulostivou, proto pracujte s největší opatrností a péčí. V prvé řadě jest nutno přihlížeti, aby spoje od anod a mřížek byly pokud možno nejkratší, avšak pokud možno nejvíce vzdáleny od ostatních spojů, hlavně žhavících. Při tom však šetřete místem, aby se Vám všechno vešlo do daných rozměrů a nic Vám při tom nesmí zbýt. U hodinek to prý sice jde, ale tady by to nešlo. Celkové uložení součásti a spojů jest viděti na fotografiích a na montážním plánu. Toto musíte dodržeti, jest to jedna z hlavních podmínek zdaru. A prosím, nechtějte nám raditi, jak by to šlo lépe. My jsme si s tím zpočátku sami nalámalí dosti hlavu, jak to nejlépe udělat a po mnoha a mnoha zkouškách předkládáme Vám jistě to nejlepší. Chce-li z Vás někdo dvakrát montovati, udělejte si první montáž pěkně z paralelních spojů a hezky do úhlů, a uvidíte, jak Vám to hezky nepůjde. Tu druhou montáž, po roz házení první, už budete dělat hezky podle našeho návodu. Tedy ještě jednou zdůrazňuji: veškeré spoje co nejkratší. Jest též důležité, aby kondensatory, odpory nebo spoje neležely přímo na sobě — bývá to příčinou mlčenlivosti Vašeho přijimače.

Vývody z cívkového kitu, jakož i vývody z normálního siťového transformátoru jsou provedeny z barevných káblíků a jejich označení je uvedeno na zapojovacím a montážním plánu. Siťový transformátor speciální má označení vývodů na čeličkách cívky.

Provoz.

Před zapojením aparátu na sif zjistime si, jaké máme napěti v síti (na elektroměru, žárovce atd.). Na toto napěti zapojíme přijimač na destičce. Pak zapojíme amplion, antenu a zem.

POZOR! Nikdy nezapinejte aparát do sítě, nemáte-li připojen amplion. Vydáváte se tím nebezpečí, že prorazíte bloky, což má za následek zničení usměrňovací lampy neb spálení sifového transformátoru.

Ladění.

Ladění přijimače jest zcela jednoduché. Po zapnutí do sítě počkáme, až se lampy vyžhaví a pak si ladícím kondensátorem (střední knoflik) najdeme místní stanici (Praha okolo 80°), pravý knoflik (reakci) vytočíme úplně do leva a levým knoflikem (filtrem) otáčíme úplně pomalu do prava a do leva, až najdeme přesně polohu, kde jest Praha nejslabší. V této posici můžeme levý knoflik pro vždy ponechati. Nyní otočíme pravým knoflikem tolik do prava, až reakce »nasadí«, což uslyšíme (klapnutí neb slabé šumění). Otáčíme-li nyní středním knoflikem dále do prava, ozve se nám ihned po zmízení Prahy jasně Florencie, kterou pravým knoflikem bud' zesilíme, neb je-li již příjem zkreslený — seslabíme. Dále se nám pěkně ozve Brussel, Vídeň atd. atd. Otáčíme-li knoflikem (středním) do leva, zachytíme hned vedle Prahy anglickou stanici »Regional«, při které se ovšem někdy ve vnitřní Praze do toho Praha trochu michá, ale kousek dále je Langenberg, který již jde bezvadně. Toto »michání Prahy« objeví se někdy i u Florencie. Důležitá jest obsluha reakčního kondensátoru (vpravo). Stanice musí se nám sice ohlásiti slabým »prohvizdnutím«, avšak je-li vazba příliš těsná, stanice zkresluje neb se i rozhvizdá. Ve vnitřní Praze na náhražkovou antenu zachytíme zcela hravě večer na 70 stanic, ve dne kolem 20 stanic. Jako ukázku selektivity uvádíme, že Bratislavu (279.3 m = 1074 KC) odladíme bezvadně od Heilsbergu (276 m = 1084 KC), tedy vlnový rozdíl 3.3 m = 11 KC.

Tento popis, ač stručný, jest přece tak podrobný, že každému zručnějšímu amatéru úplně postačí, aby si dle něho postavil a do bezvadného chodu uvedl popsanou stanici.

Jsem přesvědčen, že každý budete překvapen jejím výkonem, jest to maximum, které Vám tyto tři lampy mohou dát. Na konec uvádíme ještě

sestavení všech součástek:

- a) součástky:
1 hliníkové chassis, včetně lampových podstavců
1 vlnový přepínač

- 1 cívková sada
 1 cívka pro filtr
 1 síťový transformátor (norm. neb spec. dle konc. lampy)
 1 otočný kondensátor 0.0003 Mfd. bezeztrátový (C₃)
 1 mikrostupnice osvětlená
 2 otočné kondensátory 500 cm s pevným dielektrikem (C₂, C₅)
 3 knofliky
 4 kondensátory rourkové 250 cm (C₁, C₄, C₇, C₈),
 2 kondensátory slídové 5000 cm Micamold (C₆, C₉),
 2 kondensátory rourkové 5000 cm (CT, C₇),
 1 kondensátor rourkový 5000 cm (C₁₀);
 1 blok kombinovaný 4—2—1—1/700 V (C₁₁, C₁₂, C₁₃, C₁₄),
 1 blok 1 Mfd./500 V (C₈),
 1 odpór 5000 Ohm, 12 W,
 2 odpory 1 MOhm (R₁, R₄ vakuové, ve skle),
 1 odpór 0.3 MOhm (R₉ vakuový, ve skle),
 2 odpory 1 MOhm 0.5 W (R₂, R₇),
 1 odpór 0.5 MOhm 0.5 W (R₈),
 2 odpory 0.1 MOhm 0.5 W (R₃, R₁₃),
 2 odpory 0.05 MOhm 0.5 W (R₆, R₁₀),
 2 odpory 1000 Ohm 0.5 W (R₅, R₁₂),
 isolace k pos. C₅,
 1 síťová destička 120/220 V.

b) l a m p y :

	Telefunken	Philips
usměrňovací	RGN 354 (spec. 0)	1802 (spec. 505),
detekční	REN 904 (spec. dtto)	0 (spec. 0),
I. nízká frekv.	RENS 1204 (spec. dtto)	E 442 S (spec. dtto),
II. nízká frekv.	RES 164 (RES 364)	B 443 (E 453).

c) d r o b n ý m a t e r i á l :

- 1 stíněný káblík s očkem,
 20 šroubků a matiček,
 10 letovacích oček,
 1/2 m světelné šnůry,
 3 m Conex drátu,
 2 m přívodového kabele,
 1 síťová zástrčka,
 1/2 m bougie-trubky,
 1 síťový vypínač,

d) skříň, kombinovaná pro stanici a amplion,

e) amplion induktorový neb dynamik s buzením neb dynamik permanentní.

Montáž usnadní Vám několik fotografií, na nichž jsou viděti některé detaily.

Proto ještě jednou — MNOHO ZDARU!



HOTOVÉ STANICE:

Typa »dynamic-permanent« Kč 2150-


»dynamic« Kč 1980-

»induktor« Kč 1790-

VEŠKERÉ
SOUČÁSTKY

této vysoko výkonné stavebnice
a odbornou poradu dostanete u firmy:

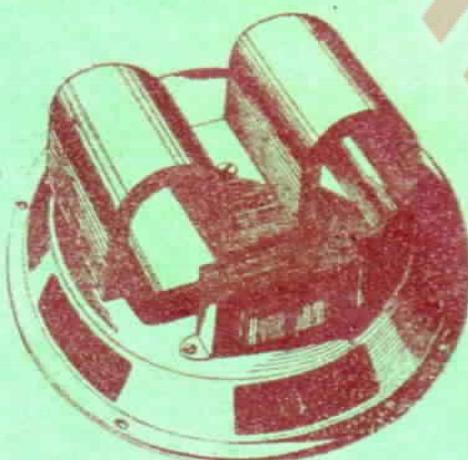PRAGARADIO-PRAHA II.,
MYSLIKOVÁ ULICE 28. - TELEFON 450-01.




TENTO permanentní dynamik

o nejdokonalejší reprodukci

Vám prodá, neb za starý
VÝMĚNÍ fa:
PRAGARADIO
PRAHA II.,

Myslikova 28. - Telefon 450-01.

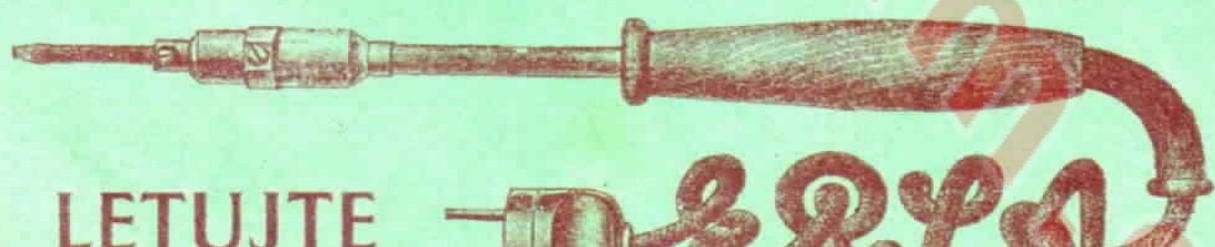

LETUJTE



i tuto stavebnici

ELEKTRICKY!

Plyn, ani kamna se k této práci NEHODÍ a kyselina Vaši práci zničí.
Tedy jen »ERSA« a letovací pastu BEZ KYSELINY »NOCORODE«.

PRAGARADIO, PRAHA II., MYSLIKOVÁ 28.



Pro Vaše radio

radiolampy

Telefunken!

Výkonnost,
hospodárnost
a životnosť

radiolamp Telefunken jest
příslušenství

Československý výrobek.

TELEFUNKEN

Nákladem slastním (firmy PRAGARADIO, Praha II., Myslíkova 28.)
Tiskl Burda Vršovice.