

# NEVÍTE SOBĚ RADY? OBRAŤTE SE

NA



## PORADNU RADIAMATERA

Všem tazatelům rubriky „Dotazy a odpovědi“!

Písemné dotazy adresujte na vedoucího této rubriky Inž. Jos. Hlaváčka, redakce „Radio-Amatéra“, Vinohrady, Fochova 62.


Pan L. N., Kamenice n. L. Hodlá si opatřiti k vánočním svátkům přijimač a táže se, jaký typ si má opatřiti, jsou-li lepší a výkonnější přijimače na síť nebo pro provoz bateriový? — Odpověď: Dnes jsou na trhu tyto přijimače: Přijimače, které lze prostě pomocí zástrčky připojiti na síť obdobně, jak se to dělá s elektrickou žehličkou. Tyto přístroje obsahují i t. zv. „eliminátor“, aniž by však byly znatelně větší, než obyčejné přijimače. Představují ideální přístroj, ježto k provozu není ničeho více zapotřebí, než zapojiti antenu a reproduktor. Dále jsou přístroje, u nichž tvoří eliminátor samostatnou součást. Tyto přijimače jsou samozřejmě v provozu právě tak spolehlivé a jednoduché, jako dříve uvedené přijimače sítové, jenž přijimači zařízení tvoří zde dva samostatné přístroje, což má opět tu výhodu, že eliminátoru se dá kdykoliv použiti k jinému účelu, tedy pro napájení jiného přístroje, na příklad gramofonového zesilovače. Konečně jsou přijimače napájeny bateriami, tedy žhavicím akumulátorem a anodovou baterií. Těmto se často vytýká nemodernost, není však překážek, proč by se později nedaly přestavěti na přijimač sítový. Lampy se musí vyměnit na t. zv. „střídavým proudem žhavené“ (koncová lampa může dokonce někdy i zůstat, neboť se dá žhavit i střídavým proudem). Mimo to jest zapotřebí několika nepatrných změn, které může každý snadno provést. Velikou výhodou přijimače určeného pro provoz s bateriami, jest jeho nízká cena. Kdo tedy nemá prostředků k pořízení sítového přijimače, nechť si i dnes ještě klidně opatří aparát pro provoz bateriový. Má pak za levný peníz výkonný aparát, který se dá později levně předělati pro napájení ze sítě. Samozřejmě jest provoz bateriový ekonomický pouze u přijimačů maximálně třílampových; u přístrojů vícelampových máme vždycky dát přednost napájení ze sítě.

Pan V. P., Tábor. K plánu na přijimač „Master Three“, uveřejněnému v 11. čísle „R. A.“, uvádíme Vám dnes ještě

data a vyobrazení, týkající se cívek „Sovereigne“ pro vlnový rozsah od 18 do 2000 metrů. Potřebujeme celkem 4 cívky.

Zhotovení cívek neklade žádných obtíží, takže i úplný laik může si je zhotoviti sám. Čeho je k stavbě cívek zapotřebí? Nemnoho. Trubice ebonitová nebo pertinaxová o průměru 5 cm, kousky ebonitu na čela, lampové nožičky a zdířky, a několik metrů drátu. Abychom obsáhli pásmo vln až do 2000 metrů, budeme potřebovat 4 cívky.

Nejprve urízneme z trubice čtyři kousky délky 65 mm a kraje pečlivě ohladíme. Pak si připravíme ebonitová čela. Na každou cívku budeme potřebovat dvě čela o průměru 60 mm a dvě čela, jejichž průměr je přesně týž jako vnitřní průměr trubice. Jedno velké a jedno malé čelo provrtáme ve středu a stáhneme šroubkem. To je vrchní čelo cívky. Na dolejší čelo vyznačíme si otvory pro nožičky a provrtáme obě čela současně. Pomocí matiček na nožičkách stáhneme obě čela k sobě a tím máme zhotovenou čelo spodní. Rozchod no-

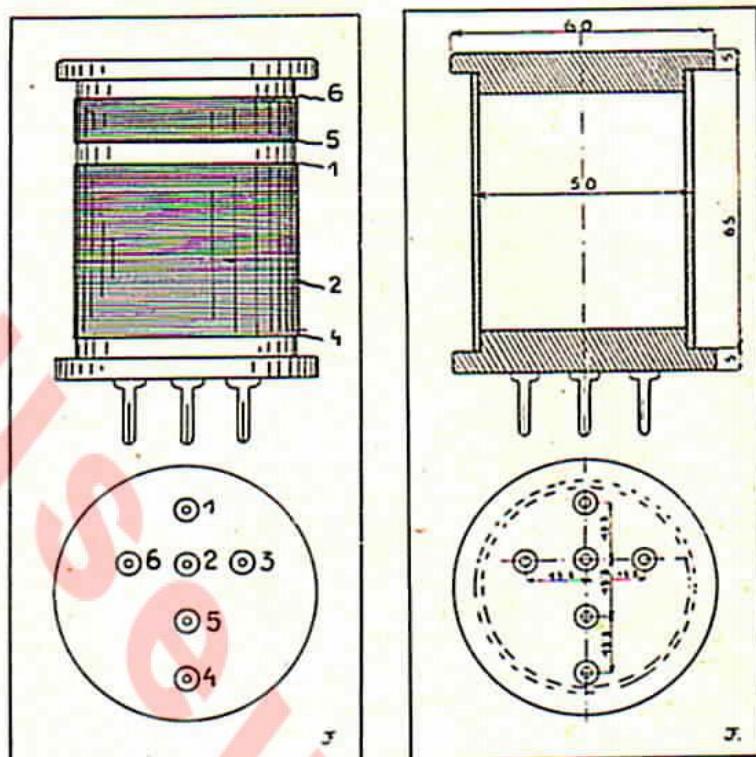

žiček je patrný z obrázku. Vedle každé nožičky vyvrtáme tenkým (asi 1 mm) vrtákem otvory pro vývody drátu. Nyní přikročíme k vinutí. K tomu si opatříme drát dvakrát hedvábím isolovaný, a sice o průměru asi 0,8, 0,5, 0,15 mm.

Uvádíme tabulku počtu závitů, jakož i tloušťky drátu pro různý rozsah vln.

Délka vlny	Ant. cívka závitů	Mřížk. cívka závitů	Reak. cívka závitů	Drát mm
18—45	2	7	4	0,8
40—95	3	13	10	0,8
200—800	15	65	25	0,5
1000—2000	65	220	100	0,15

Cívky pro krátké vlny nevineme závit vedle závitu, nýbrž vynecháváme mezi jednotlivými závity mezera asi 1,5—2 mm.

Cívky pro střední vlny vinneme již závit vedle závitu. Mezi cívou mřížkovou a reakční vynecháváme mezera asi 5 mm.

Jelikož však při cívkách pro vlny dlouhé nevešel by se drát na cívku, navineme cívku reakční na váleček o průměru něco menším než je vnitřní průměr trubice a vlepíme ji dovnitř.